

**T.C.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI**

**ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ**

**DOĞRU AKIM ESASLARI  
522EE0013**

**Ankara 2011**

- Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.
- Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.
- **PARA İLE SATILMAZ.**

# İÇİNDEKİLER

|   |     |
|---|-----|
| AÇIKLAMALAR .....   | iii |
| GİRİŞ .....   | 1   |
| ÖĞRENME FAALİYETİ-1 .....   | 3   |
| 1. DOĞRU AKIM .....   | 3   |
| 1.1. Doğru Akım Kavramları .....  | 3   |
| 1.1.1. Doğru Akımın Tanımı .....  | 3   |
| 1.1.2. Doğru Akımın Elde Edilmesi .....                                   | 3   |
| 1.1.3. Doğru Akımın Kullanıldığı Yerler .....                             | 3   |
| 1.1.4. Ohm Kanunu.....  | 4   |
| 1.2. Devre Çözümleri .....  | 5   |
| 1.2.1. Seri Devre .....   | 5   |
| 1.2.2. Kirşof'un Gerilimler Kanunu .....                                  | 6   |
| 1.2.3.Paralel Devre .....   | 8   |
| 1.2.4. Kirşof'un Akımlar Kanunu.....                                      | 10  |
| 1.2.5. Karışık Devre.....   | 11  |
| 1.2.6. Çevre Akımları Yöntemi .....                                       | 13  |
| 1.3. Bobinler ve Kondansatörler .....                                     | 15  |
| 1.3.1. Doğru Akım Devresinde Bobin .....                                  | 15  |
| 1.3.2. Bobin Bağlantıları.....  | 16  |
| 1.3.3. Doğru Akım Devresinde Kondansatör .....                            | 17  |
| 1.3.4. Kondansatör Bağlantıları .....                                     | 19  |
| UYGULAMA FAALİYETİ .....  | 22  |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .....  | 29  |
| ÖĞRENME FAALİYETİ-2 .....   | 33  |
| 2. DC KAYNAKLAR .....   | 33  |
| 2.1. Piller.....  | 33  |
| 2.1.1. Pil Çeşitleri ve Yapıları .....                                    | 33  |
| 2.1.2. Pillerin İç Direnci .....  | 36  |
| 2.1.3. Pillerin EMK' sı (Elektromotor Kuvvet).....                        | 36  |
| 2.1.4. Pillerde Güç .....   | 38  |
| 2.1.5.Pillerde Verim.....   | 38  |
| 2.2. Aküler .....   | 38  |
| 2.2.1.Akü Çeşitleri ve Yapıları .....                                     | 38  |
| 2.2.2. Akü Kapasiteleri .....   | 42  |
| 2.3. Dinamolar .....  | 42  |
| 2.3.1. Dinamo Çeşitleri.....  | 42  |
| 2.4. Kaynak Bağlantıları .....  | 43  |
| 2.4.1. Kaynakların Seri Bağlantısı.....                                   | 43  |
| 2.4.2. Kaynakların Paralel Bağlantısı ve Sakıncaları.....                 | 44  |
| 2.5. DC Kaynakları Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar .....             | 45  |
| 2.6. Elektromanyetizma .....  | 46  |
| 2.6.1. Akım Geçen İletken Etrafındaki Manyetik Alan.....                  | 47  |
| 2.6.2. Akım Geçen Bobinin Çevresindeki Manyetik Alan .....                | 47  |
| 2.7. İçinden Akım Geçen İletkenin Manyetik Alan İçerisindeki Durumu ..... | 48  |
| 2.8. Manyetik Alan İçinde Bulunan İletkenin Hareketi .....                | 48  |
| 2.9. DC Motorlar.....   | 49  |

---

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 2.9.1. DC Motor Çeşitleri .....    | 49 |
| 2.9.2. Temel Çalışma Prensibi..... | 49 |
| 2.9.3. Dönüş Yönü Değişirme .....  | 51 |
| 2.9.4. Gerilimle Hız Ayarı .....   | 51 |
| UYGULAMA FAALİYETİ .....           | 52 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .....       | 53 |
| MODÜL DEĞERLENDİRME .....          | 56 |
| CEVAP ANAHTARLARI .....            | 57 |
| KAYNAKLAR.....                     | 58 |

# AÇIKLAMALAR

|  |  |
|--|--|
| <b>KOD</b>                                     | <b>522EE0013</b>   |
| <b>ALAN</b>                                    | <b>Elektrik Elektronik Teknolojisi</b>   |
| <b>DAL/MESLEK</b>                              | <b>Alan Ortak</b>  |
| <b>MODÜLÜN ADI</b>                             | <b>Doğru Akım Esasları</b>   |
| <b>MODÜLÜN TANIMI</b>                          | Doğru akım devre çözümlerine yönelik bilgi ve becerilerin verildiği öğrenme materyalidir.  |
| <b>SÜRE</b>                                    | 40/32  |
| <b>ÖN KOŞUL</b>                                | Ön koşul yoktur.   |
| <b>YETERLİK</b>                                | Doğru akımda devre çözümlerini yapmak.   |
| <b>MODÜLÜN AMACI</b>                           | <b>Genel Amaç</b><br>Doğru akım prensiplerini bilecek, doğru akımda devre çözümlerini yapabilecek, doğru akım kaynaklarını güvenli bir şekilde kullanabilecek, elektromanyetizma ve doğru akım motorunun temel esaslarını kavrayabileceksiniz.<br><b>Amaçlar</b><br><b>1.</b> Direnç, bobin ve kondansatör bağlantılarını ve devre çözümlerini yapabileceksiniz.<br><b>2.</b> Doğru akımın elde edilmesini, doğru akım kaynaklarını, elektromanyetizmanın ve doğru akım motorlarının temel esaslarını kavrayabilecek ve bunları çalıştırabileceksiniz. |
| <b>EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI</b> | <b>Ortam:</b> Elektrik makineleri laboratuvarı, görsel eğitim araçları, internet ortamında inceleme ve araştırma yapma.<br><b>Donanım:</b> Analog/dijital ölçü aletleri (ohmmetre, avometre, ampermetre, voltmetre, wattmetre), değişik endüktansa sahip bobinler, analog dijital LCRmetre, değişik kapasitelerde kondansatörler, osilaskop, ayarlı güç kaynağı, elektronik deney seti, çeşitli tipte pil, akü, dinamo, doğru akım motoru.   |
| <b>ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME</b>                  | Modülün içinde yer alan herhangi bir öğrenme faaliyetinden sonra, verilen ölçme araçları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.<br>Modül sonunda öğretmeniniz tarafından teorik ve pratik performansınızı tespit etmek amacıyla size ölçme teknikleri uygulanacak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçülerek değerlendirilecektir.   |



# GİRİŞ

## **Sevgili Öğrenci,**

Doğru Akım Esasları modülü ile elektrik elektronik teknolojileri alanında teknolojik gelişmelerle birlikte kullanımının da arttığı doğru akım ve güvenli kullanılması ile ilgili temel yeterlikleri kazanacaksınız.

Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız pil, akü gibi doğru akım kaynaklarını doğru ve güvenli bir şekilde kullanabileceksiniz. Ayrıca televizyon, radyo, bilgisayar gibi elektronik cihazların, elektrik motorları, elektromıknatis gibi elektrikli makinelerin onarımında kullanılacak temel düzeydeki elektrik kanunlarını öğrenecek ve devre çözüm yöntemlerini kavrayacaksınız. Ayrıca yine bu cihazlarda kullanılan bobin ve kondansatörlerin doğru akım karakteristiklerini bilerek bu cihazların çalışmaları ile ilgili temel düzeyde bilgi sahibi olacaksınız.

Bu modülü başarılı bir şekilde tamamladığınızda elektrik elektronik teknolojisi alanında, doğru akım devre çözümlerini yapabilecek, doğru akım kaynaklarını güvenli bir şekilde kullanabilecek, elektromanyetizma ve DC motor temel esaslarını kavrayabileceksiniz.





# ÖĞRENME FAALİYETİ-1

## AMAÇ

Direnç, bobin ve kondansatör devrelerinin çözümlerini yapabileceksiniz.

## ARAŞTIRMA

- Direnç bağlantılarında kullanılan devre çözüm yöntemleri nelerdir?

## 1. DOĞRU AKIM

### 1.1. Doğru Akım Kavramları

#### 1.1.1. Doğru Akımın Tanımı

Zamanla yönü ve şiddeti değişmeyen akıma doğru akım denir. İngilizce “Direct Current” kelimelerinin kısaltılması “DC” ile gösterilir.

#### 1.1.2. Doğru Akımın Elde Edilmesi

DC üreten kaynaklar şu şekilde sıralanabilir:

- Pili; kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren araçlara pil adı verilir.
- Akümülatör; kimyasal yolla elektrik enerjisi üreten araçtır.
- Dinamo; hareket enerjisini DC elektrik enerjisine çeviren araçlardır.
- Doğrultmaç devresi; Alternatif akım elektrik enerjisini DC elektrik enerjisine çeviren araçlardır.
- Güneş pili; Güneş enerjisini DC elektrik enerjisine çeviren elemanlara güneş pili denir.

#### 1.1.3. Doğru Akımın Kullanıldığı Yerler


Doğru akımın yaygın olarak kullanıldığı alanları şöyle sıralayabiliriz:

- Haberleşme cihazlarında (telekomünikasyonda)
- Radyo, teyp, televizyon, gibi elektronik cihazlarda
- Redresörlü kaynak makinelerinde
- Maden arıtma (elektroliz) ve maden kaplamacılığında (galvonoteknik )

- Elektrikli taşıtlarda (tren, tramvay, metro)
- Elektro-mıknatıslarda
- DC Elektrik motorlarında

#### 1.1.4. Ohm Kanunu

**Tanımı:** 1827 yılında George Simon Ohm “Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkın, iletken üzerinden geçen akım şiddetine oranı sabittir” şeklinde tanımını yapmıştır.

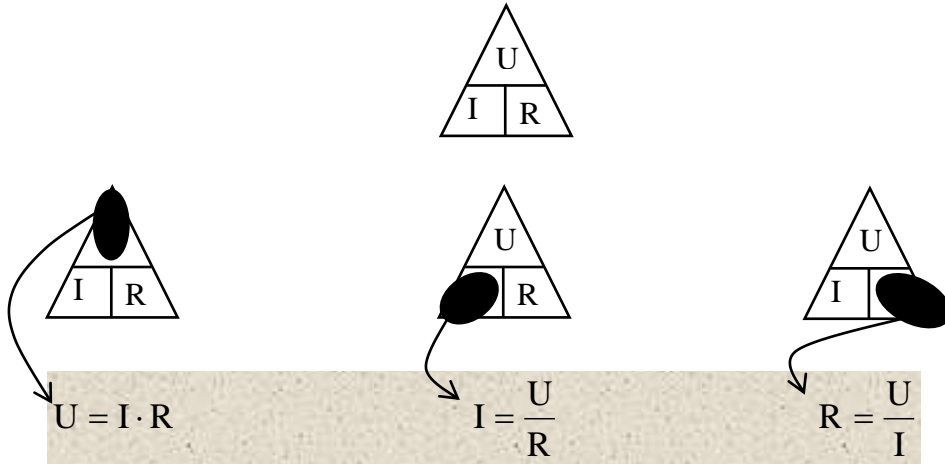


**Şekil 1.1: Ohm kanununun denklem halinde gösterimi**

Bir elektrik devresinde akım, voltaj ve direnç arasındaki bağlantıyı veren kanuna “Ohm Kanunu” adı verilir.

Bu tanıma göre aşağıdaki formüller elde edilir.

Burada U gerilimi (birimi volt “V”); I akımı (birimi amper “A”), R direnci (birimi Ohm “Ω”) simgelemektedir. Üçgende hesaplanmak istenen değerini üzeri parmak ile kapatılarak denklem kolayca çıkarılabilir.

**Örnek 1.1:** 1,5 V’luk pilin uçları arasına direnci 3 ohm olan bir ampul bağlanmıştır. Ampul üzerinden geçen akımı hesaplayınız (Şekil 1.2).

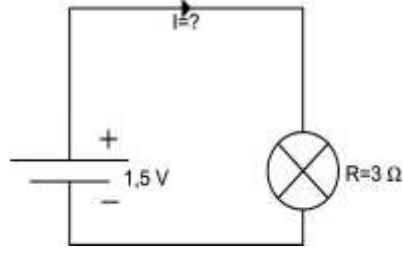

Şekil 1.2

## Çözüm

$$I = \frac{U}{R} \Rightarrow I = \frac{1,5}{3} = 0,5A \text{ bulunur.}$$

## 1.2. Devre Çözümleri

Elektronik devrelerde kullanılan dirençler, seri paralel ya da karışık bağlanarak çeşitli değerlerde dirençler elde edilebilir.

### 1.2.1. Seri Devre


#### 1.2.1.1. Seri Devrenin Özellikleri

İçlerinden aynı akım geçecek şekilde dirençler birbiri ardına eklenirse bu devreye seri devre denir. İstenen değerde direnç yoksa seri bağlantı yapılır. Örneğin iki adet 300Ω'luk direnç seri bağlanarak 600Ω'luk direnç elde edilir.

#### 1.2.1.2. Eşdeğer Direnç Bulma


Tüm dirençlerin yerine geçecek tek dirence eşdeğer direnç veya toplam direnç denir.  $R_T$  veya  $R_{eş}$  şeklinde gösterilir. Seri devrede toplam direnç artar. Birbiri ardınca bağlanan dirençlerden her birinin değeri aritmetik olarak toplanır ve toplam direnç bulunur. Toplam direnç bulunmasında kullanılan denklem;

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n \text{ şeklindedir.}$$

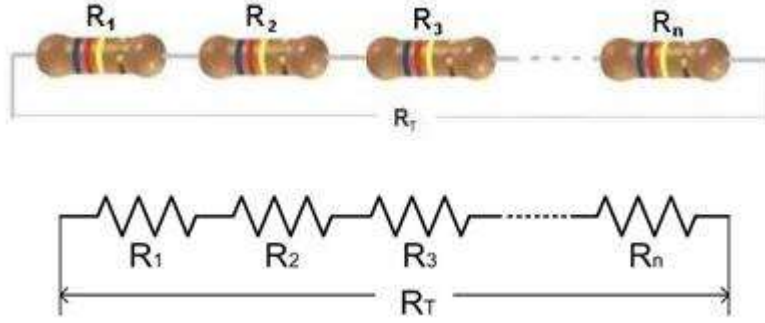

Şekil 1.3: Seri bağlı direnç devresi

**Örnek 1.2:** Şekil 1.4'te üç adet seri bağlı direnç gösterilmiştir. A-B noktaları arasındaki eşdeğer direnci hesaplayınız.

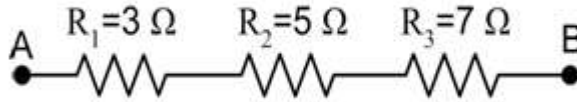


Şekil 1.4

**Çözüm:**  $R_T = R_1 + R_2 + R_3 = 3 + 5 + 7 = 15\Omega$

### 1.2.1.3. Akım Geçişi

Devre akımı seri bağlı tüm dirençlerin üzerinden geçer.

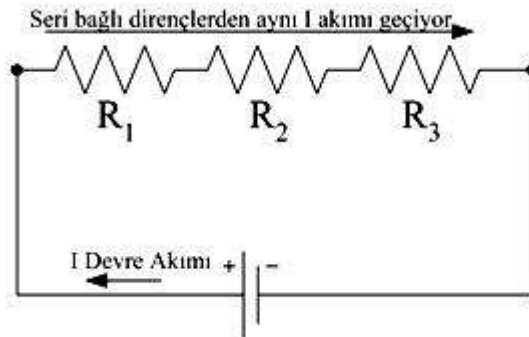

Şekil 1.5: Seri devrede akım geçişi

### 1.2.2. Kirşof'un Gerilimler Kanunu


Kirşof, Gerilimler Kanunu ile; "devreye uygulanan gerilim, dirençler üzerinde düşen gerilimlerin toplamına eşittir" der.

Yani,  $U_T = U_1 + U_2 + \dots + U_n$  ..... (V)' tur. .... (1)

$U = I \cdot R$  olduğundan ..... (2)

$U_T = (I \cdot R_1) + (I \cdot R_2) + \dots + (I_n \cdot R_n)$  (3) şeklinde de yazılabilir.

**Örnek 1.3:** Şekil 1.6'da verilen devrede dirençler üzerinde düşen gerilimleri beraberce bulalım.

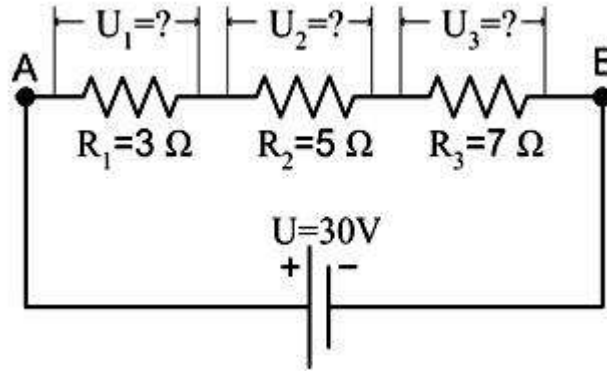


Şekil 1.6

**Çözüm:** Öncelikle eşdeğer direnç ( Örnek 1.2'de olduğu gibi)

$$R_{AB} = R_1 + R_2 + R_3 \longrightarrow R_{AB} = 3 + 5 + 7 = 15\Omega$$

ve devreden geçen akım (Ohm Kanunu yardımıyla)  $I = \frac{U}{R_{AB}} = \frac{30}{15} = 2A$  bulunur.

Şimdi ise her bir direnç için Ohm Kanunu'nu uyguladığımızda;

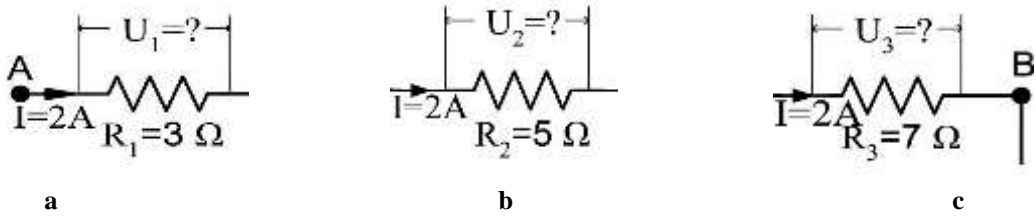

Şekil 1.7: (a,b,c)


$$U_1 = I \cdot R_1 = 2 \cdot 3 = 6V$$

$$U_2 = I \cdot R_2 = 2 \cdot 5 = 10V$$

$$U_3 = I \cdot R_3 = 2 \cdot 7 = 14V$$

Kirşof Kanunu'na göre dirençler üzerinde ki gerilimlerin toplamı üretcin gerilimine eşit olmalıydı;
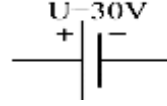
$$U = U_1 + U_2 + U_3 = 6 + 10 + 14 = 30V$$



Görüldüğü gibi üreticinin gerilimi ile dirençler üzerine düşen gerilimlerin toplamı birbirine eşittir.


### 1.2.3. Paralel Devre

#### 1.2.3.1. Paralel Devrenin Özellikleri

Dirençlerin karşılıklı uçlarının bağlanması ile oluşan devreye paralel bağlantı denir. Paralel bağlantıda toplam direnç azalır. Dirençler üzerindeki gerilimler eşit, üzerinden geçen akımlar farklıdır.

#### 1.2.3.2. Paralel Devrede Direnç Toplama

Paralel bağlantıda seri bağlantıdan farklı olarak eşdeğer direnç, direnç değerlerinin çarpımına göre terslerinin toplamının yine çarpımına göre tersi alınarak bulunur. Formül haline getirirsek;

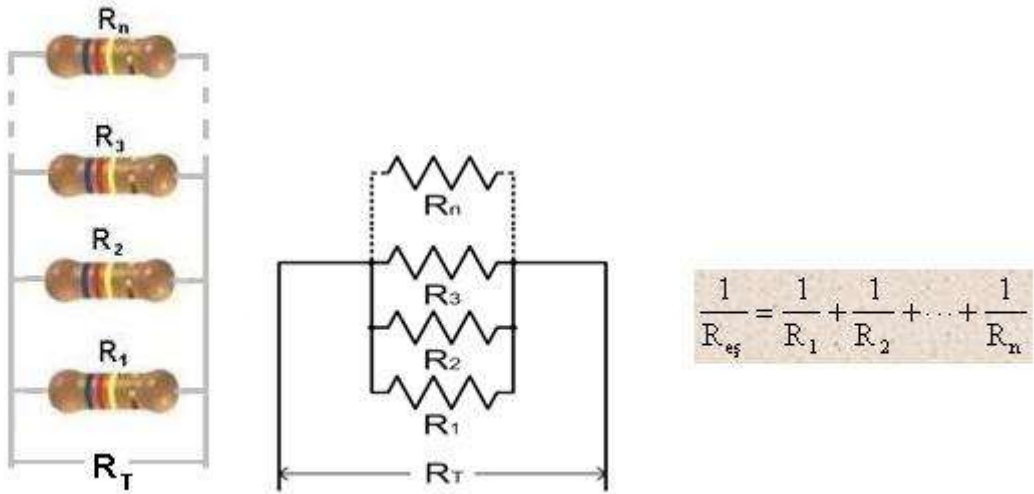


Şekil 1.8: Paralel devre

Sadece iki paralel direncin olduğu devrelerde hesaplamamanın kolaylığı açısından;

$$R_{es} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{formülü de kullanılabilir.}$$

**Örnek 1.4:** Şekil 1.9'daki devrede A ve B noktaları arasındaki eşdeğer direnci hesaplayınız.

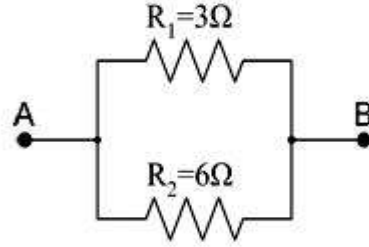


Şekil 1.9

$$\frac{1}{R_{eş}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2+1}{6} \quad \frac{1}{R_{eş}} = \frac{3}{6} \Rightarrow R_{eş} = \frac{6}{3} = 2\Omega \quad \text{veya}$$

$$R_{eş} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = \frac{18}{9} = 2\Omega \quad \text{olarak bulunur.}$$

### 1.2.3.3. Gerilim Eşitliği

Paralel kolların gerilimleri eşittir. Kaynak uçlarını takip edersek doğruca direnç uçlarına gittiğini görebiliriz (Şekil 1.10).

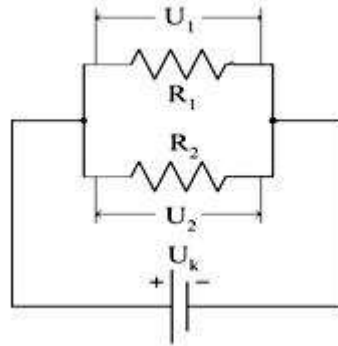

Şekil 1.10

Burada Uk kaynak gerilimi başka hiçbir direnç üzerinden geçmeden doğruca R1 direncinin uçlarına gitmekte dolayısıyla U1 gerilimi kaynak gerilimine eşittir. Tüm bunlar R2 direnci ve U2 gerilimi içinde geçerlidir. Başka bir deyişle  $U_k = U_1 = U_2$ 'dir.

Direnci düşük olan koldan çok, direnci fazla olan koldan az akım geçişi olur. Akım ve direnç arasında ters orantı vardır.


#### 1.2.4. Kirşof'un Akımlar Kanunu

Kirşof, Akımlar Kanunu ile “bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı o düğüm noktasını terk eden akımların toplamına eşittir” der ( Şekil 1.11).

$$I_T = I_1 + I_2 + \dots + I_n \text{ (A) } \dots\dots\dots (1)$$


$I = \frac{U}{R}$  olduğundan 1 numaralı denklemde yerine yazarsak

$$I_T = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \dots + \frac{U}{R_n} \dots\dots\dots (2) \text{ şeklinde de yazılabilir.}$$

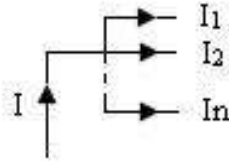

Şekil 1.11

**Örnek 1.5:** Şekil 1.12'deki devrenin  $I_1$  ve  $I_2$  kol akımlarını ve  $I$  akımını bulunuz.

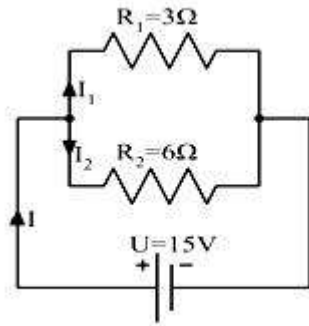

Şekil 1.12

**Çözüm:** Kaynak gerilimi paralel dirençlerde düşen gerilimlere eşittir.

$$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{15}{3} = 5A \quad I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{15}{6} = 2,5A$$



Kirşofun Akımlar Kanunu ile

$$I = I_1 + I_2 = 5 + 2,5 = 7,5A$$

## 1.2.5. Karışık Devre


### 1.2.5.1. Karışık Devre Özellikleri

Hem paralel hem de seri bağlı dirençlerin bulunduğu devrelere karışık devre denir. Karışık devreler seri ve paralel devre özelliklerini gösterir.

### 1.2.5.2. Eşdeğer Direnç Hesaplama Yöntemi

Karışık devre çözümlerinde devrenin seri ve paralel kısımları ayrı ayrı hesaplanarak sadeleştirme yapılır. Sadeleştirmeler sonucunda eşdeğer direnç bulunur.


**Örnek 1.6:** Şekil 1.13'teki devrenin A-B noktaları arasındaki toplam direncini bulunuz.

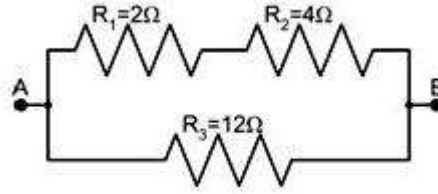

Şekil 1.13

**Çözüm :**  $R_{es1} = R_1 + R_2 = 2 + 4 = 6\Omega$  ( Şekil 1.14 )

$$R_T = \frac{R_{es1} \cdot R_3}{R_{es1} + R_3} = \frac{6 \cdot 12}{6 + 12} = 4\Omega \quad (\text{Şekil 1.15})$$

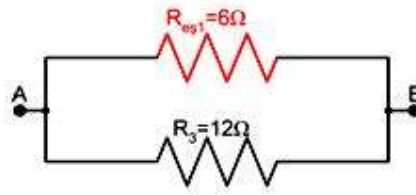

Şekil 1.14




Şekil 1.15

### 1.2.5.3. Kol Akımlarının Bulunması

Karışık devre çözümlerinde devrenin akımını ve kol akımlarını bulmak için devrenin toplam direncini bulmak gerekir.

**Örnek 1.7:** Şekil 1.16'daki devrede her bir koldan geçen akımı hesaplayınız.

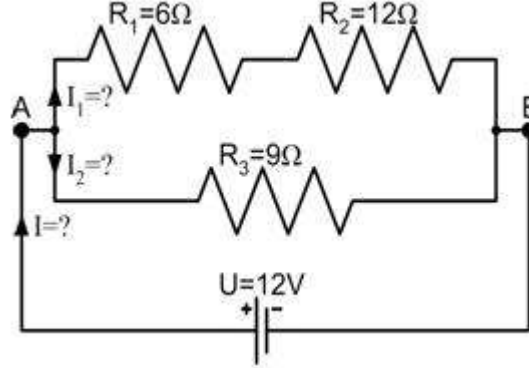

Şekil 1.16

**Çözüm:** Eşdeğer direnci hesaplayalım:


$$R_{eş1} = R_1 + R_2 = 6 + 12 = 18\Omega$$

$$R_T = \frac{R_{eş1} \cdot R_3}{R_{eş1} + R_3} = \frac{18 \cdot 9}{18 + 9} = \frac{162}{27} = 6\Omega$$

Devre akımını Ohm Kanunu ile hesaplayalım:

$$I = \frac{U}{R_T} = \frac{12}{6} = 2A \text{ bulunur.}$$

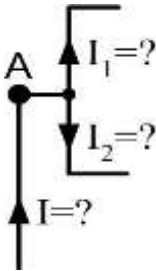Kol akımlarını Kirşof Akımlar Kanunu'ndan faydalanarak bulalım. Burada kaynak geriliminin aynı zamanda  $R_3$  direnci üzerinde olduğuna dikkat edelim.



$$I_2 = \frac{U}{R_3} = \frac{12}{9} = 1,33A$$


$$I_1 = I - I_2 = 2 - 1,33 = 0,77A$$

Şekil 1.17
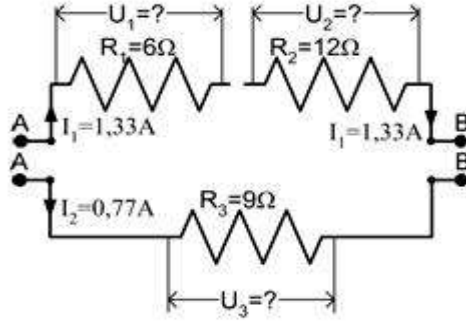
#### 1.2.5.4. Dirençler Üzerinde Düşen Gerilim Değerlerinin Bulunması

Dirençler üzerindeki gerilimleri bulurken içinden geçen akımla direnç değeri çarpılarak bulunur.

**Örnek 1.7'**ye devam edelim ve dirençlerin üzerinde düşen gerilimleri de hesaplayalım:



$$U_1 = I_1 \cdot R_1 = 1 \cdot 6 = 6V$$

$$U_2 = I_1 \cdot R_2 = 1 \cdot 12 = 12V$$

$$U = U_1 + U_2 = 6 + 12 = 18V$$


$$U = U_3 = I_2 \cdot R_3 = 0.77 \cdot 12 = 9.24V$$

Şekil 1.18

#### 1.2.6. Çevre Akımları Yöntemi

Bu yöntemde, devrenin her bir gözü için ( Herhangi bir çevrenin seçilmesinde de sakınca yoktur ) bir çevre akımı ve yönü seçilir( Şekil 1.19).

Seçilen bu çevre akımlarından faydalanarak Kirşof'un Gerilimler Kanunu her bir göze uygulanır ve göz adedi kadar denklem yazılır. Göz adedi kadar bilinmeyen çevre akımı olduğundan, elde edilen göz adedi kadar denklem çözülerek her bir gözün çevre akımı bulunur. Sonrada çevre akımları kullanılarak kol akımları kolaylıkla bulunabilir.

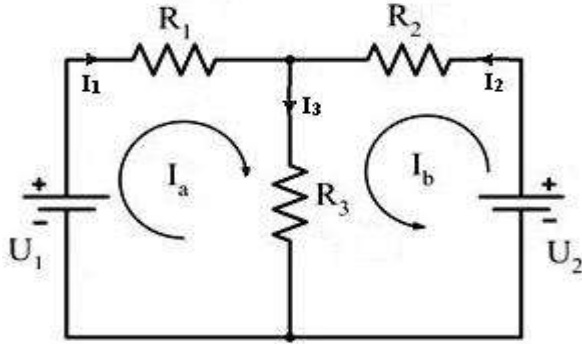


Şekil 1.19

$$U_1 = (R_1 + R_3) \cdot I_a + R_3 \cdot I_b$$

$$U_2 = R_3 \cdot I_a + (R_2 + R_3) \cdot I_b$$

**Örnek 1.8:** Şekil 1.20'deki devrenin çözümünü çevre akımları yöntemi ile bulunuz.

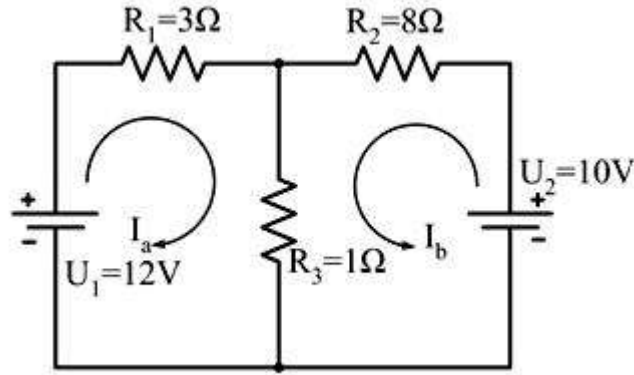

Şekil 1.20

**Çözüm**

$$12 = 4 \cdot I_a + 1 \cdot I_b$$

$$(-4) \cdot 10 = 1 \cdot I_a + 9 \cdot I_b$$

$$12 = 4I_a + I_b$$

$$\frac{-40 = -4I_a - 36I_b}{-28 = -35I_b}$$

$I_b = 0,8$  A olarak bulunur.

$$12 = 4I_a + I_b \Rightarrow I_a = \frac{12 - 0,8}{4} = 2,8 \text{ A olarak bulunur.}$$

$$I_1 = I_a = 2,8 \text{ A}$$


$$I_2 = I_b = 0,8 \text{ A}$$

$$I_3 = I_a + I_b = 2,8 + 0,8 = 3,6 \text{ A olarak bulunur.}$$

## 1.3. Bobinler ve Kondansatörler

### 1.3.1. Doğru Akım Devresinde Bobin

Bobin silindir üzerine sarılmış ve dışı izole edilmiş iletken telden oluşur( Şekil 1.21). Bu yüzden gerçek bobin, telin öz direncinden dolayı bir omik dirence de sahiptir.

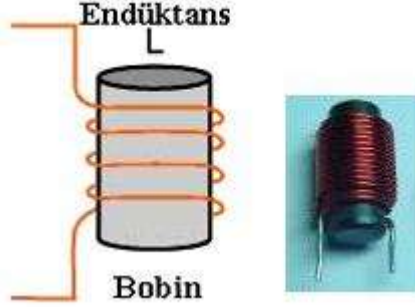


Şekil 1.21

#### 1.3.1.1. Doğru Akımda Bobinin Kullanıldığı Yerler

DC’de bobin; elektrikte motor, elektromıknatis, röle, elektronikte ise filtre ve regüle devrelerinde kullanılır. Bobinin DC’de dar bir kullanım alanı vardır. AC’de daha geniş bir kullanım alanı vardır. Bununla ilgili olarak bir sonraki modül olan AC Esaslarında gerekli bilgiye ulaşacaksınız.

#### 1.3.1.2. Bobinde Akımın Yükselişi


Seri R-L devresine yani gerçek bobine Şekil 1.22.a’ daki gibi DC uygulandığında ilk anda bobin akımdaki değişikliğe karşı koyar. Bu yüzden akım yavaşça yükselir. Faraday ve Lenz kanunlarına göre akımın yükselişindeki empedans miktarı akımın değişim oranına bağlıdır. Akım değişikliği ne kadar fazla olursa o kadar fazla direnç gösterir. Akım direncin tek başına alacağı değere kadar yükselir. Çünkü eğer akımda değişme olmazsa bobinin empedansı yoktur. Bu yükselme oranı L/R zaman sabitesi ile karakterize edilir. Şekil 1.22.b deki gibi logaritmik bir eğri şeklinde olur. Bu olaylar çok kısa sürede gerçekleşir.

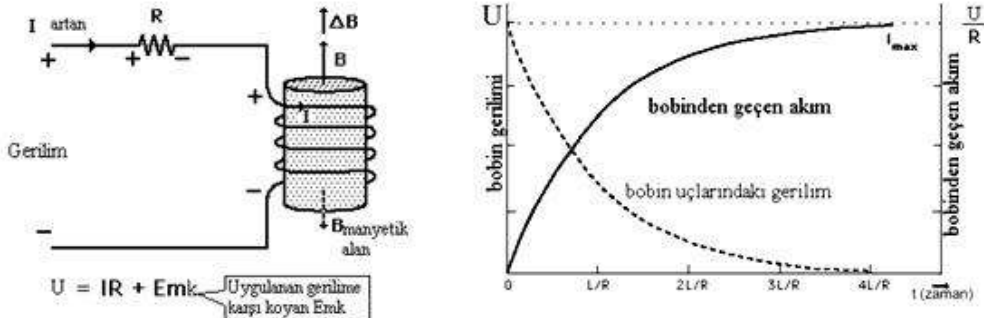

Şekil 1.22: a) Bobinin DC bağlanması b) Bobinden geçen akım ve bobinin gerilimi

Bobinin zaman sabitesi denklemi  $\tau = \frac{L}{R}$  dir.

### 1.3.1.3. Bobinde Akımın Azalışı

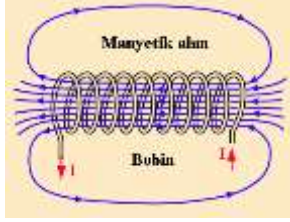

Resim 1.1


Bobine uygulanan akım bobin sargıları tarafından oluşturulan manyetik alanda ( Resim 1.1 ) potansiyel enerji olarak depolanır. Bu enerji sayesinde devre akımı kesilse bile bobin üzerinde kalan manyetik alan sayesinde bobin uçları arasında bir EMK kalır. Bu haldeki bobinin uçları arasına bir alıcı, örneğin ampul bağlansa; ampul yanmaya manyetik alan azalmaya başlar. Manyetik alan bittiğinde ampul söner. Bu süre akımın yükselişinde de olduğu gibi bobinin indüktansına (L) bağlıdır.

### 1.3.2. Bobin Bağlantıları

Bobinlerin bağlantıları tıpkı dirençlerde olduğu gibi hesaplanır.

#### 1.3.2.1. Bobinlerin Seri Bağlantısı

Seri bağlanmış bobinlerin toplam indüktansı aritmetik toplama ile bulunur.

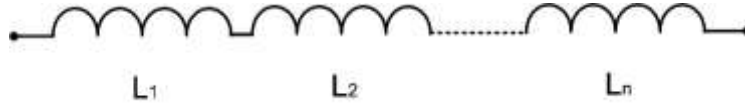


Şekil 1.23

$$L_T = L_1 + L_2 + \dots + L_n \quad \text{formülü kullanılır.}$$

#### 1.3.2.2. Bobinlerin Paralel Bağlantısı

Toplam indüktans, bobinlerin indüktans değerlerinin çarpmaya göre terslerinin toplamının yine çarpmaya göre tersi alınarak bulunur.

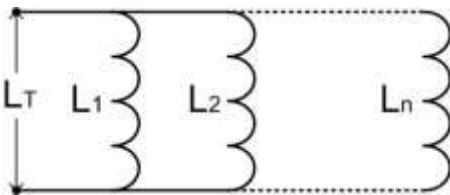


Şekil 1.24

$$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}$$

### 1.3.2.3. Bobinlerin Karışık Bağlantısı

Önce seri veya paralel bobinler kendi aralarında tek bobin haline getirilir daha sonra toplam indüktans hesaplanır.


**Örnek 1.9:** Şekil 1.25'teki devrede A-B noktaları arasındaki eşdeğer indüktansı hesaplayınız.

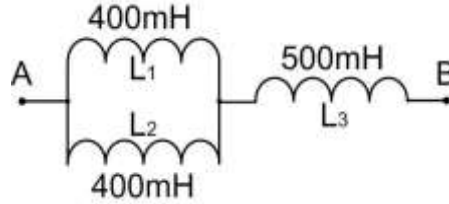

Şekil 1.25

**Çözüm:** Önce paralel olan  $L_1$  ve  $L_2$  bobinlerinin ortak indüktanslarını hesaplayalım:

$$\frac{1}{L_{e1}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} = \frac{1}{0,4} + \frac{1}{0,4} \quad \frac{1}{L_{e1}} = \frac{2}{0,4} \Rightarrow L_{e1} = \frac{0,4}{2} = 0,2 \text{ H'dir}$$

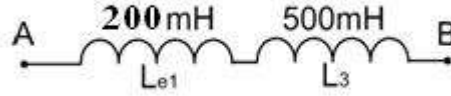

Şekil 1.26

Şimdi de seri hale gelen iki indüktansın toplamını bulalım:

$$L_T = L_{e1} + L_3 \Rightarrow L_T = 0,2 + 0,5 = 0,7 \text{ H olarak bulunur.}$$

### 1.3.3. Doğru Akım Devresinde Kondansatör

#### 1.3.3.1. Doğru Akımda Kondansatörün Kullanıldığı Yerler

Kondansatör doğru akımı geçirmeyip alternatif akımı geçiren bir elemandır. Yükselteçlerde DC'yi geçirip AC geçirmeyerek filtre elemanı olarak kullanılır. AC/DC dönüştürülmesinde diyotlar düzgün bir DC elde edilemez burada da filtre elemanı olarak kullanılır. Enerji depolama özelliğinden faydalanılarak kontakların gecikmeli açılması istenen yerlerde röleye paralel bağlanarak kullanılabilir.

#### 1.3.3.2. Kondansatör Kapasitansı

Şarj işlemi sonunda kondansatör, Q elektrik yüküyle yüklenmiş olur ve bir  $E_C$  enerjisi kazanır.

Kondansatörün yüklenebilme özelliğine kapasitans (sığa) denir. Birimi Farad (F) sembolü C'dir.

Q, E<sub>C</sub>, C ve uygulanan U gerilimi arasında şu bağlantı vardır.

$$Q = C \cdot U \quad \dots\dots (1) \quad E_C = C \cdot \frac{U^2}{2} \quad \dots\dots\dots (2)$$

Q: Elektrik yükü (Coulomb)  
U: Gerilim (Volt)  
C: Kapasitans (Farad)  
E<sub>C</sub>: Enerji (Joule)

Bir numaralı bağlantıdan da anlaşıldığı gibi, C kapasitansı ve uygulanan U gerilimi ne kadar büyük ise Q elektrik yükü ve buna bağlı olarak devreden akan I<sub>C</sub> akımı da o kadar büyük olur.

**Örnek 1.10:** 48 V 1000µF lık bir kondansatör tam şarj durumunda depoladığı yükü ve enerjisini hesaplayınız.

**Çözüm:** Kondansatörün yükü;

$$Q = C \cdot U = 1000 \cdot 10^{-6} \cdot 48 = 48 \cdot 10^{-3} \text{ Coulomb}$$

Kondansatörün enerjisi;



$$E_C = \frac{C \cdot U^2}{2} = \frac{1000 \cdot 10^{-6} \cdot 48^2}{2} = \frac{2304 \cdot 10^{-3}}{2} = 1152 \cdot 10^{-3} = 1,15 \text{ Joule}$$

### 1.3.3.3. Kondansatörün Şarjı ve Deşarjı

Kondansatörü bir DC kaynağa bağladığımızda kondansatörden doluncaya kadar akım akar. Kondansatör dolduğunda uçları arasındaki gerilim maksimum değerine ulaşır. Bu gerilim, kendisini besleyen kaynağın gerilimine eşittir. Dolduğunda kondansatör uçları ve kondansatörü besleyen kaynağın uçları arasında potansiyel farkı sıfır olacağı için devreden akım akmaz. Dolayısıyla dolma zamanı dışında bir kondansatör DC gerilim altında açık devre davranışı gösterir. Şekil 1.27.a 'da görüldüğü gibi kondansatör bir DC kaynağına bağlanırsa, devreden Şekil 1.27.b 'de görüldüğü gibi, geçici olarak ve gittikçe azalan I<sub>C</sub> gibi bir akım akar. I<sub>C</sub> akımının değişimini gösteren eğriye kondansatör zaman diyagramı denir.

Bu olaya, kondansatörün şarj edilmesi, kondansatöre de şarjlı kondansatör denir. "Şarj" kelimesinin Türkçe karşılığı "yükleme" ya da "doldurma" dır.



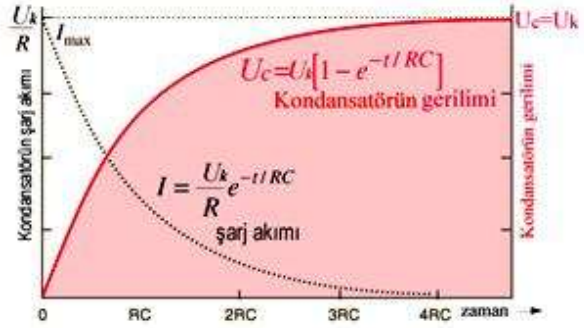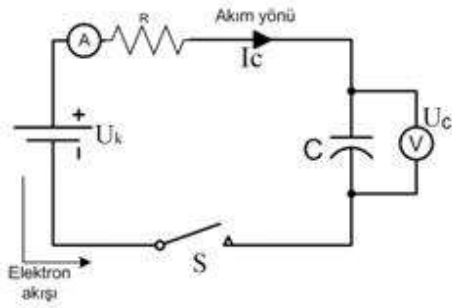

Şekil 1.27: a) Kondansatörün doğru akıma bağlanması  
b) Kondansatörün şarjı (zaman diyagramı)

$U_C$  geriliminin kontrolü bir DC voltmetre ile de yapılabilir. Voltmetrenin "+" ucu, kondansatörün, kaynağın pozitif kutbuna bağlı olan plakasına, "-" ucu da diğer plakaya dokundurulursa  $U_C$  değerinin kaç volt olduğu okunabilir. Eğer voltmetrenin uçları yukarıda anlatılanın tersi yönde bağlanırsa voltmetrenin ibresi ters yönde sapar.

Kondansatörün bir R direnci üzerinden deşarj edilmesi:

Kondansatörde depo edilen enerji kondansatör uçlarına bağlanan bir dirençle harcanarak boşaltılır. Bu olaya kondansatörün boşalması (deşarjı) denir.

#### 1.3.3.4. Zaman Sabitesi

Zaman sabitesi kondansatöre seri bağlanan R direnci ve kondansatörün kapasitesi ile doğru orantılıdır.  $\tau$  ile gösterilir.


$$\tau = R \cdot C \text{ dir.}$$

R.C sürede kondansatör gerilimi, şarj geriliminin ancak 0,632'si kadardır. Kondansatör pratikte 4. R.C kadar sürede tam dolmuş kabul edilir.

#### 1.3.4. Kondansatör Bağlantıları

##### 1.3.4.1. Kondansatörlerin Paralel Bağlantısı

Paralel bağlantıda kondansatör kapasiteleri aritmetik olarak toplanır. Gerilimler ise aynı kalır. Paralel bağlantı yapılan kondansatörlere uygulanacak çalışma gerilimi en düşük gerilime sahip olan kondansatörün değeri kadar olabilir.

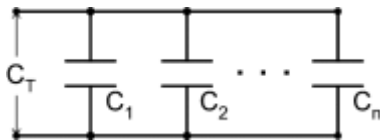

Şekil 1.28


$$C_T = C_1 + C_2 + \dots + C_n \quad Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$$

$$Q_1 = C_1 \cdot U \quad Q_2 = C_2 \cdot V \quad Q_n = C_n \cdot V$$

$$U = U_1 = U_2 = \dots = U_n$$

### 1.3.4.2. Kondansatörlerin Seri Bağlantısı

Seri bağlantıda toplam kapasitans azalır çalışma gerilimi artar.

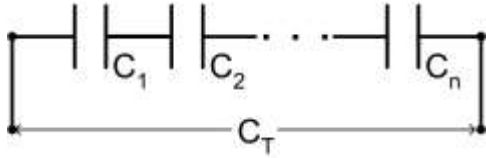

Şekil 1.29

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$


$$Q = Q_1 = Q_2 = \dots = Q_n \quad U = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

$$Q = C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot U_2 = \dots = C_n \cdot U_n$$

### 1.3.4.3. Kondansatörlerin Karışık Bağlantısı

Devre çözümünde önce paralel bağlantılar sonra seri bağlantılar çözümlenerek toplam kapasitans bulunur.

**Örnek 1.11:** Şekil 1.30'daki devrede A-B noktaları arasındaki toplam kapasiteyi hesaplayınız.

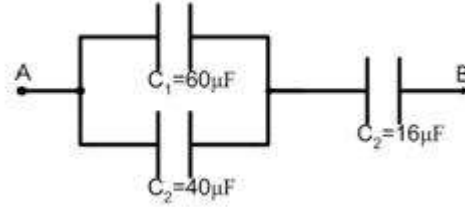


Şekil 1.30

**Çözüm:**

$$C_{es1} = C_1 + C_2 = 60 + 40 = 100 \mu F \quad \frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_{es1}} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{100} + \frac{1}{16}$$

$$\frac{1}{C_T} = \frac{29}{400} \quad C_T = 13,79$$

**Örnek 1.12:** Şekil 1.31'deki devrede eşdeğer sığayı  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  kondansatörlerinin, yüklerini, potansiyel farklarını bulunuz.

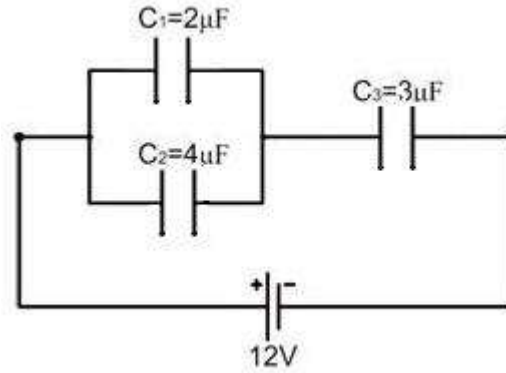

Şekil 1.31

**Çözüm:**

$$C_{es1} = 2 + 4 = 6\mu F \quad C_T = \frac{C_{es1} \cdot C_3}{C_{es1} + C_3} = \frac{6 \cdot 3}{6 + 3} = 2\mu F$$

$$Q_T = C_T \cdot U = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 12 = 24\mu C$$

$$Q_T = Q_{e1} = Q_3 = 24\mu C$$

$$Q_3 = C_3 \cdot U_3 \Rightarrow U_3 = \frac{24 \cdot 10^{-6}}{3 \cdot 10^{-6}} = 8V$$

$$U = U_{e1} + U_3 \Rightarrow U_{e1} = U - U_3 = 12 - 8 = 4V$$

$$Q_1 = C_1 \cdot V_1 = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 4 = 8\mu C$$

$$Q_2 = C_2 \cdot V_2 = 4 \cdot 10^{-6} \cdot 4 = 16\mu C$$


## UYGULAMA FAALİYETİ

**Uygulama 1:** Ohm Kanunu Deneyle Açıklayınız.

➤ **Deneyin Amacı**

Bir elektrik devresinden geçen akım, devreye uygulanan gerilimle doğru, devre direnci ile ters orantılıdır tanımının deney ile incelenmesi ve konu ile ilgili bilgi ve beceri kazanmak.

➤ **Deney Bağlantı Şeması**

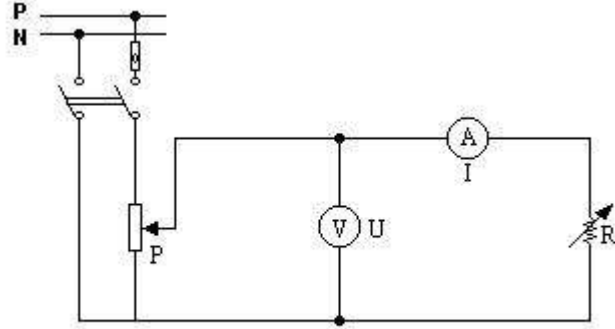

➤ **Araç ve Gereçler**

- 1 adet voltmetre
- 1 adet ampermetre
- 1 adet potansiyometre
- 1 adet ayarlı direnç

➤ **Deneyin Yapılışı**

Şekildeki devre kurulur ve P potansiyometresi en küçük değerinde iken devreye gerilim uygulandığında devreden bir akım geçer. Önce R direnci sabit tutulup P potansiyometresi ile devre gerilimi kademe kademe artırılır, akım ve gerilim değerleri okunarak kaydedilir. Daha sonra P potansiyometresi belli bir değerinde sabit tutulup R direnci kademe kademe değiştirilir ve yine akım-gerilim değerleri okunarak kaydedilir.

| R | U | I |
|---|---|---|
| S |   |   |
| A |   |   |
| B |   |   |
| i |   |   |
| T |   |   |

| R | U | I |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

**Not:** Uygun ölçü aleti kullanmaya dikkat ediniz. Devreyi uygun değerdeki devre elemanları seçerek breadboard üzerinde de kurabilirsiniz.

### Sorular

1. Deneyde alınan akım ve gerilim değerlerinden faydalanarak gerilimleri yatay eksen, akımları dikey eksen göstererek Akım-Gerilim grafiğini çizin.
2. Aldığınız U ve I değerlerini Ohm Kanunu formülündeki yerine koyarak her kademe için  $R_Y$  değerini hesaplayınız.
3. Bulduğunuz değerlerden faydalanarak akım-direnç grafiğini çizin.
4. Deneyden çıkardığınız sonucu kısaca açıklayınız.

### Cevaplar


### Sonuç

**Uygulama 2:** Kirşofun Gerilimler Kanunu'nu deneyle açıklayınız.

➤ **Deneyin Amacı**

Seri bağlı devrelerdeki toplam gerilimi; kapalı bir elektrik devresinde devreye uygulanan gerilim devredeki dirençler üzerinde düşen gerilimlerin toplamına eşittir şeklindeki tanımın deney ile incelenmesi ve konu ile ilgili bilgi ve beceri kazanmak.

➤ **Deney Bağlantı Şeması**

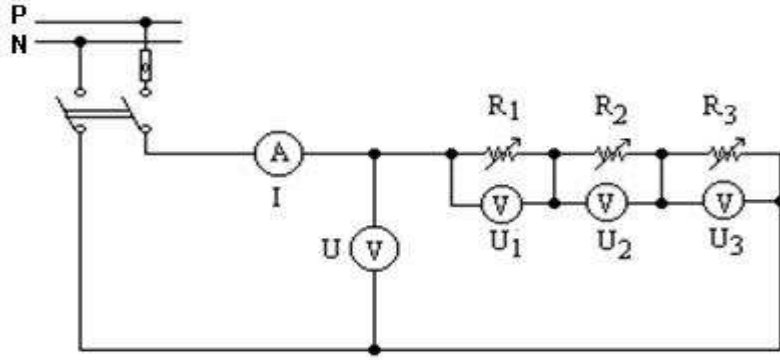

➤ **Araç ve Gereçler**

- 4 adet voltmetre
- 1 adet ampermetre
- 3 adet ayarlı direnç ( Veya değişik değerlikli dirençler )

➤ **Deneyin Yapılışı**

Bağlantı kurulup kontrol edildikten sonra dirençler en büyük değerine alınarak devreye gerilim uygulanır.  $I$ ,  $U$ ,  $U_1$ ,  $U_2$ ,  $U_3$ , değerleri okunarak kaydedilir. Daha sonra ayarlı dirençlerin değeri değiştirilerek ( Eğer ayarlı direnç bulamamışsanız değişik değerlikli dirençler kullanarak deneyi yapabilirsiniz.) birkaç değer daha alınır ve kaydedildikten sonra devre şalteri açılarak deneye son verilir.

| I | U | U <sub>1</sub> | U <sub>2</sub> | U <sub>3</sub> |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
|   |   |                |                |                |

| I | U | U <sub>1</sub> | U <sub>2</sub> | U <sub>3</sub> |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
|   |   |                |                |                |
|   |   |                |                |                |
|   |   |                |                |                |

**Not:** Uygun ölçü aleti kullanmaya dikkat ediniz. Devreyi uygun değerdeki devre elemanları seçerek breadboard üzerinde de kurabilirsiniz.

#### **Sorular:**

1. Kırşof'un Gerilimler Kanunu hangi devrelere uygulanır? Yazınız.
2. Kırşof'un Gerilimler Kanunu'nu tanımlayarak formülünü yazınız.
3. Dirençlerden birinin kısa devre olması durumunda devrede olacak değişiklikleri açıklayınız.
4. Deneyden çıkardığınız sonucu kısaca açıklayınız.

#### **Cevaplar**


#### **Sonuç**

### Uygulama 3: Kirşofun Akımlar Kanunu'nu deneyle açıklayınız.

#### ➤ Deneyin Amacı

Paralel bağlı devrelerde devre akımı devredeki dirençler üzerinden geçen akımların toplamına eşittir ve aynı zamanda bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı bu düğüm noktasından çıkan akımların toplamına eşittir, şeklindeki tanımın incelenmesi ve konu ile ilgili bilgi ve beceri kazanmak.

#### ➤ Deney Bağlantı Şeması

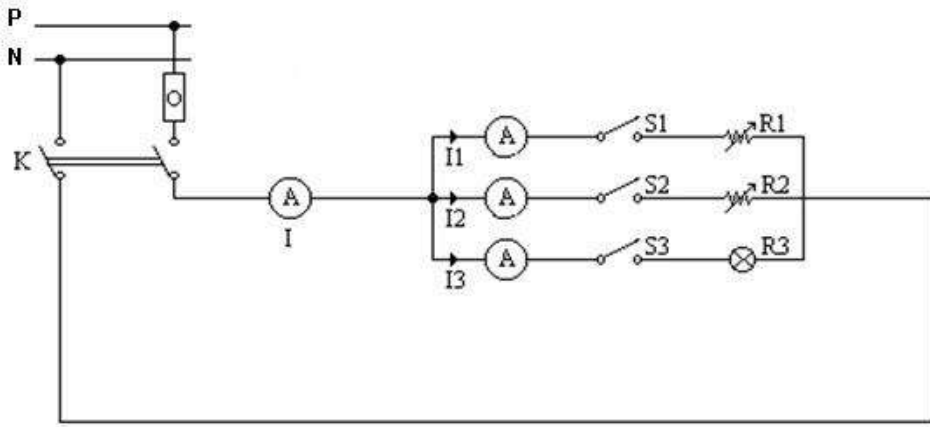

#### ➤ Araç ve Gereçler

- 1adet voltmetre
- 3 adet ampermetre
- 3 adet anahtar
- 2 adet ayarlı direnç
- 1 adet lamba

#### ➤ Deneyin Yapılışı

Bağlantı kurulum kontrol edildikten sonra dirençler en küçük değerine alınır ve  $S_1$ ,  $S_2$  ve  $S_3$  anahtarları açıkken K şalteri kapatılarak devreye gerilim uygulanır.  $S_1$ ,  $S_2$  ve  $S_3$  anahtarları kapatılarak  $I$ ,  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$  değerleri okunur ve gözlemler tablosuna kaydedilir. Daha sonra ayarlı dirençler kademe kademe artırılarak her kademe de değerler okunur ve kaydedilir (Ayarlı direnç yerine değişik değerlikli dirençlerde kullanılabilir.)

**Not:** Devre bağlantısında kullanılan ampermetreler alıcıların çektiği akımı karşılayacak değerde seçilmelidir. Ayrıca devreye alıcı olarak ayarlı direnç (Reosta) yerine lamba grupları da bağlanabilir. Devreyi uygun değerdeki devre elemanları seçerek breadboard üzerinde de kurabilirsiniz.



| I | I <sub>1</sub> | I <sub>2</sub> | I <sub>3</sub> |
|---|----------------|----------------|----------------|
|   |                |                |                |
|   |                |                |                |
|   |                |                |                |
|   |                |                |                |

### Sorular

1. Kirşof'un Akımlar Kanunu hangi devrelere uygulanır? Yazınız.
2. Kirşof'un Akımlar Kanunu tanımlayarak formülünü yazınız.
3. Deneyde alınan I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub> ve I<sub>3</sub> akım değerlerinden faydalanarak her kademe için devre akımını hesaplayınız ve I ampermetresinden okunan akım değeri ile karşılaştırmız.
4. Devredeki dirençlerden veya anahtarlardan birisinin kısa devre olması durumunda ne olur? Açıklayınız.
5. Deneyden çıkardığınız sonucu kısaca açıklayınız.


### Cevaplar

### Sonuç

**Uygulama 4.1:** 1-2-3. İşlem basamağını takip ederek yapınız.

- Aşağıdaki şekilde verilen devreyi kurunuz.
- Değerleri hesaplayınız.
- Ölçülen değerlerle karşılaştırınız.

**Uygulama 4.2:** 4 ve 5. işlem basamağını takip ederek yapınız.

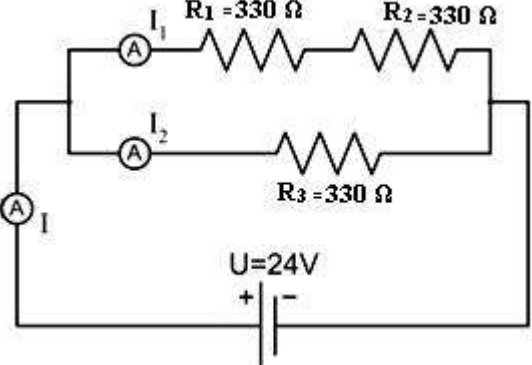
| İşlem Basamakları  | Öneriler  |
|--|---|
|  <p>➤ Şekildeki dirençli devreyi breadboard üzerine kurunuz.</p> | <p>➤ Devrede kullanılacak malzemelerin temininde öğretmeninizden yardım isteyiniz.</p>  |
| <p>➤ <math>I</math>, <math>I_1</math> ve <math>I_2</math> değerlerini hesaplayınız.</p>  | <p>➤ Değerleri hesaplarken bilgi sayfalarına başvurabilirsiniz.</p>   |
| <p>➤ <math>I</math>, <math>I_1</math> ve <math>I_2</math> Ölçü aletlerinde okunan değerleri hesapladığınız değerlerle karşılaştırınız.</p>         | <p>➤ Karşılaştırma sırasında oluşabilecek küçük farklılıklar ölçüm hatası ve direnç tolerans değerlerinden kaynaklanabilir.</p> |
| <p>➤ Bobin uçlarına osilaskop bağlayarak değişimi gözlemleyiniz.</p>   | <p>➤ Bağlantıyı yaparken öğretmeninize danışınız</p>  |
| <p>➤ Kondansatör uçlarına osilaskop bağlayarak gerilimdeki değişimi gözlemleyiniz.</p>   | <p>➤ Bağlantıyı yaparken öğretmeninize danışınız.</p>   |

## ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


### ÖLÇME SORULARI

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

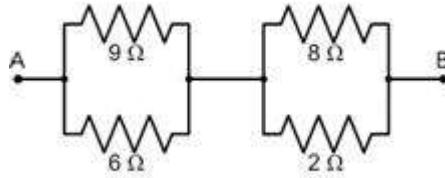
1.  $5\Omega$  ve  $10\Omega$ 'luk iki direnç birbirine paralel bağlanmıştır, devrenin eşdeğer direncini hesaplayınız.
2. Bir kaynağa üç direnç seri olarak bağlanmıştır.  $R_1$  direncinin uçlarında 20 Volt vardır  $R_2$  direncinden 5 Amper geçmektedir.  $R_3$  direnci  $2\Omega$  olduğuna göre devredeki kaynağın gerilimini hesaplayınız.
3. Şekildeki devrede A ve B noktaları arasındaki eşdeğer direnci hesaplayınız. 52 Volt'luk gerilim uygulandığında en yüksek akımın hangi dirençten geçtiğini hesaplayınız.



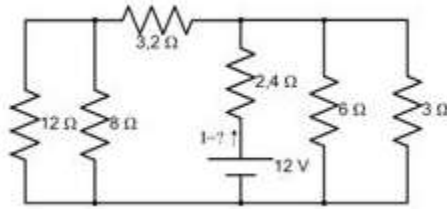
4. Şekildeki kaynaktan çekilen akımı hesaplayınız.



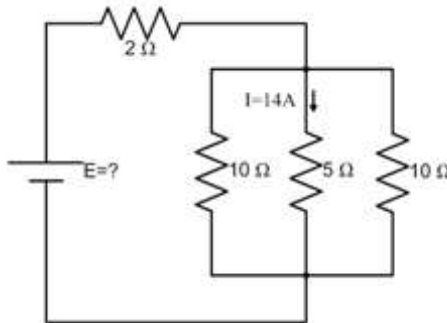
5. Şekildeki devrede  $5\Omega$ 'luk dirençten geçen akım 14A ise kaynak gerilimini hesaplayınız.



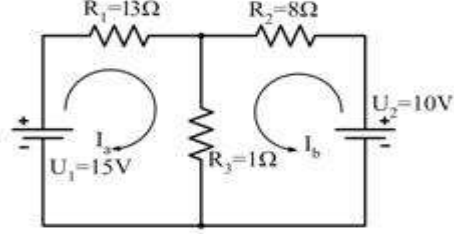
6. Şekildeki devrenin kol akımlarını hesaplayınız.



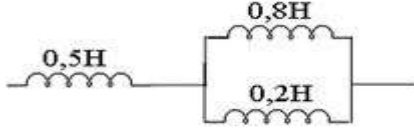
7. Şekildeki devrenin eşdeğer indüktansını hesaplayınız.



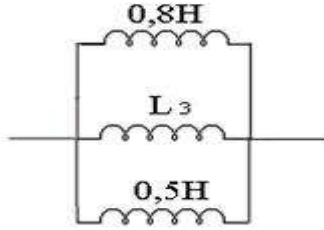
8. Şekildeki devrenin eşdeğer indüktansı  $L_e = 0,075\text{H}$ 'dir bilinmeyen  $L_3$  indüktansını hesaplayınız.



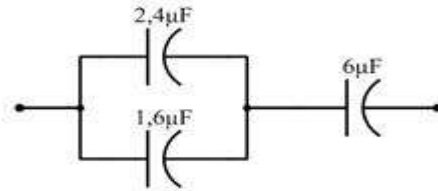9. Şekildeki devrenin eşdeğer kapasitansı ( $C_{es}$ ) hesaplayınız.



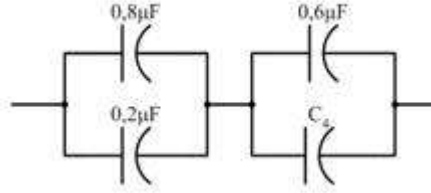10. Şekildeki devrenin eşdeğer kapasitansı  $0,5\mu\text{F}$  ise bilinmeyen  $C_4$ 'ün kapasitansı ne kadardır?



### DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

## KONTROL LİSTESİ

| Değerlendirme ölçütleri                     | Evet | Hayır |
|---|------|-------|
| Deney devre bağlantılarını kurabildiniz mi? |      |       |
| Değerleri hesaplayabildiniz mi?             |      |       |
| Değerleri ölçebildiniz mi?                  |      |       |
| Değerleri karşılaştırabildiniz mi?          |      |       |

## DEĞERLENDİRME

Faaliyetlerin içerisinde bulunan işlem basamaklarının tam olarak yerine getirildiğini görmek için her öğrenci basamakları ayrı ayrı yerine getirmelidir. Faaliyetlerin sonunda amaca ulaşabilmek için faaliyetlerin her aşamasından başarılı olmak gerekmektedir. Eğer faaliyetlerin içerisindeki kriterlerde başarı sağlayamadıysanız modül faaliyetlerini tekrar ediniz.

# ÖĞRENME FAALİYETİ-2

## AMAÇ

Doğru akım kaynaklarını ve DC motorlarını güvenli olarak kullanabileceksiniz.

## ARAŞTIRMA

- Akü çeşitlerini ve yapılarını araştırınız.

## 2. DC KAYNAKLAR

### 2.1. Piller


Piller kimyasal enerjiden elektrik enerjisi üreten düzeneklerdir. Günlük hayatta çok kullandığımız pillerin en büyük avantajı elektrik enerjisini taşınabilir kılmasıdır.

#### 2.1.1. Pil Çeşitleri ve Yapıları

İlk zamanlarda piller tek defa kullanılabilirdi ve tekrar kullanılabilen elektrik kaynağı olarak akümülatörler bulunmuştu.

Zamanımızda pek çok çeşit pil, birden çok kullanılabilme, yani tekrar şarj edilebilme özelliğine sahiptir.

- **Piller şu şekilde sınıflandırılabilir:**
  - **Atom pili:** Uranyum ve grafit bloklardan oluşan ve nükleer enerjiden elektrik enerjisi elde etmeye yarayan hücrelerdir.
  - **Yakıt pili:** Hidrojen ve oksijenden elektrik enerjisi elde etmeye yarayan düzeneklerdir. Yakıt hücresi olarak da adlandırılır.
  - **Güneş pili:** Güneş pilleri veya fotopiller amorf silisyum kristallerinden elde edilen P-N kavşaklı bir yarı-iletken yapıdır. Takriben açık güneşli havada desimetrekarede 1 Watt enerji verebilir.

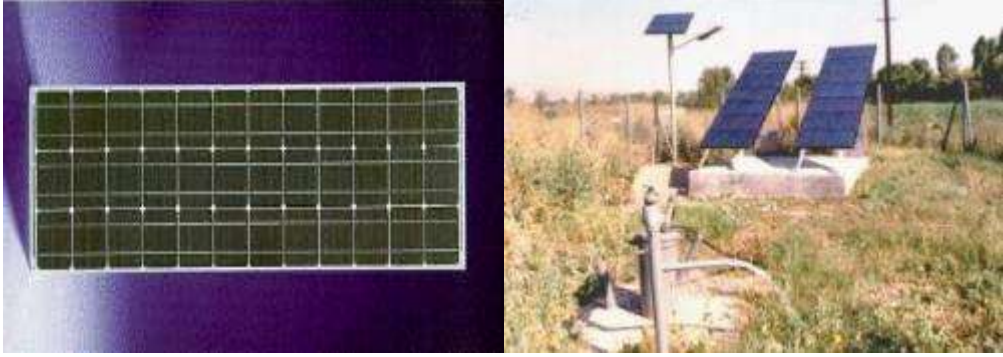

Resim 2.1: Güneş pili

- **Kuru pil:** Kuru piller, elektrot olarak çinko ve karbon kullanılır. Kuru pillerde kutuplaşmayı önlemek için genel olarak kullanılan manganez dioksittir.



Resim 2.2: Kuru pil

- **Sıvı piller:** Sıvı kutuplanmaz pillerin ilk örneği Daniel pildir. Daniel pilinde bakır ve çinko elektrot olarak kullanılır. 1,08 volt elektrik gerilimi üretir, her elektrot kendi tuzlarının çözeltisine batırılmış ve arada gözenekli bölme ile birbirlerinden ayrılmıştır. Burada çinko çözünür, bakır ise çöker. Daniel pili bir sıvı pildir. Sıvı pillerde elektrolit sıvıdır. Daniel pili de böyledir, keza akümülatörlerde de elektrolit sıvı sülfürik asittir.
  - **Gazlı piller:** Basınç altındaki gaz içinde olan piller gazlı pil olarak adlandırılır. Sir William Robert 1839'da elektrotları odun kömüründen olan gazlı pili yapmıştır. Gaugain ve Zeuger pilleri de gazlı pillerdendir.
- **Gündelik kullanımdaki piller iki tiptir:**
- Tekrar şarj edilebilen piller; Nikel Kadmiyum, Nikel Metal Hidrit ve Lityum İon pillerdir.



- Tekrar şarj edilemeyen piller; muhtelif alkalın, gümüş oksit, çinko-karbon ve civalı pillerdir.

#### **2.1.1.2. Nikel Kadmiyum Piller (Ni-Cd)**

Adından da anlaşılacağı gibi nikel ve kadmiyumdan yapılmış pillerdir. Şarjlı halde 1.44 Volt maksimum voltaja sahiptir. Uygun şartlarda kullanıldığında 10000 defa tekrar şarj edilebilir. Uzak teknolojisinde yaklaşık 20 yıl kullanılır.

Boş halde iken 1.2 Volt'ta tutulmalıdır. Bu pillerin verimli kullanılması için 1.1 Volt pil geriliminde mutlaka tekrar şarj edilmeleri gerekir. Bunun için özel düzenekler mevcuttur. Bu pillerin güç eğrisi birden azalır ve kullanım süresi sonunda güç birden düşer. Pek çok cihazda, özellikle elektrikli tıraş makinelerinde kullanılan 220 V kondansatör devreli akım regülatörleri çok başarılıdır. Lâkin pillerin yerlerine yerleştirilmesi sırasında çarpılma tehlikesi vardır. Bu tip pilleri şarj etmek için yapılacak şarj cihazının voltajını yüksek tutmak ve akım regülasyonu yapmak gerekir. Nikel-Kadmiyum pillerin şarjında değişik teknikler kullanılır. Bunlar pilin ömrünü uzatmak için yapılan işlemlerdir. Pil yarı boşalmış halde iken şarj edilmez. Aksi halde pil hafızasında tuttuğu bu noktadan ileriye doğru şarj olur bu da kapasitesini düşürür. Bu tip piller önce boşaltılır, sonra doldurulur.

#### **2.1.1.3. Nikel Metal Hidrit Piller (Ni-MH)**

Nikel Kadmiyum pillerden sonra piyasaya çıkan bir pil çeşididir. Ni-Cd. pillere göre daha yüksek kapasiteye sahiptir. Şarj edilmeleri hemen hemen Ni-Cd piller gibidir. Her iki pilin de bir iç direnci vardır. Bu direnç Ni-Cd pillerde daha yüksektir. Bu nedenle kullanılmadığında bu piller kendi içinden bir akım akıtır ve boşalırlar. Bu olay Ni-MH pillerde daha çabuk olur ve daha kısa sürede boşalır.

#### **2.1.1.4. Lityum Ion Piller (Li-Ion)**

Diğer şarj edilebilen pillere göre daha yüksek kapasiteleri olan pillerdir. Hafif piller olup, kendi kendine boşalmaları yavaştır. Memory effect'i yoktur yani istendiği an şarj edilebilir. Deşarj güç eğrisi lineerdir ve birden biterek sizi yolda bırakmaz. Şarj edilmeleri Ni-Cd ve Ni-MH pillere göre biraz daha güçtür; fakat bir yandan kullanılır bir yandan da şarj edilebilirler. Hem voltaj hem de akım regülasyonu ile şarj edilir. Özellikle laptop, cep telefonu gibi taşınır cihazlarda tercih edilir.

## ➤ Pil Sistemlerinin Mukayesesi

| Özellik                           | Sistem  |         |          |               |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|---------------|
|                                   | Ni – Cd | Ni - MH | Li – Ion | Kurşun – Asit |
| Enerji yoğunluğu/( hacim )        | -       | +       | ++       | -             |
| Enerji yoğunluğu/( ağırlık )      | -       | +       | ++       | ---           |
| Tekrar kullanılabilme performansı | ++      | ++      | ++       | -             |
| Kendi kendine deşarj              | +       | +       | ++       | +             |
| Hızlı şarj edilebilme             | ++      | +       | +        | -             |
| Yüksek akım ile deşarj edilebilme | ++      | +       | +        | -             |
| Güvenirlilik                      | +       | +       | -*       | ++            |
| Fiyat                             | +       | -       | ---      | ++            |
| Gerilim uyumluluğu                | ++      | ++      | ---      | -             |
| Deşarjda gerilim stabilitesi      | ++      | +       | +        | -             |

++ : Mükemmel, + : İyi, - : Uygulamaların çoğu için yeterli, -- : Dezavantajlı,  
\* : Kontrol devreleri gerekli

Tablo 2.1: Pil özellikleri

### 2.1.2. Pillerin İç Direnci

Tüm kaynakların bir iç direnci vardır. Bunun nedeni her iletkende olduğu gibi pillerin yapısında bulunan maddelerin de az da olsa bir dirence sahip olmalarıdır.

### 2.1.3. Pillerin EMK'sı (Elektromotor Kuvvet)


Elektromotor kuvveti (kısaca EMK denir  $\epsilon$  ile gösterilir.) kaynağı, devrede oluşan yüklerin potansiyel enerjisini arttıracak olan (batarya, pil, jeneratör gibi) herhangi bir aygıttır.



Şekil 2.1


EMK, elektrik yüklerini düşük potansiyelden yüksek potansiyele (tepeye doğru) hareket ettirir ( Şekil 2,1).

Bir kaynağın EMK'sı, birim yük başına yapılan iş olarak tanımlanır ve birimi Volt'tur. Bir kalem pilin EMK'sı 1,5 voltur.

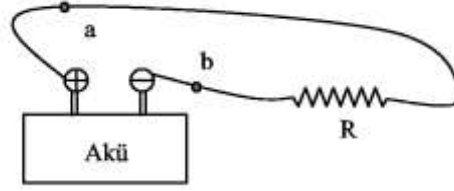

Şekil 2.2

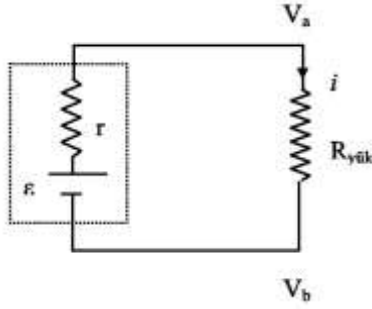Şayet bataryanın iç direnci olmasaydı bataryanın uçları arasındaki potansiyel farkı (çıkış voltajı), onun EMK'sına eşit olurdu. Ama gerçekte bir batarya her zaman  $r$  ile göstereceğimiz küçük de olsa bir iç dirence sahip olduğundan, bataryanın çıkış voltajı EMK'sına eşit değildir (Şekil 2.3).




$$\Delta V = \epsilon - ir = V_b - V_a$$

Şekil 2.3

Formülde  $\epsilon$  = açık devre voltajını ifade etmektedir.

$\Delta V$  = devreden bir akım geçtiği zamanki güç kaynağının devreye sağladığı potansiyel farkı EMK batarya üzerindeki etiketlenmiş gerilimdir. Örneğin, pilin EMK'sı 1,5 Volt'tur. Pil devreye bağlandığında pilin üzerindeki gerçek gerilim iç direncine ( $r$ ) bağlıdır ve  $i.r$  kadar etiketlenmiş değerinden daha azdır.

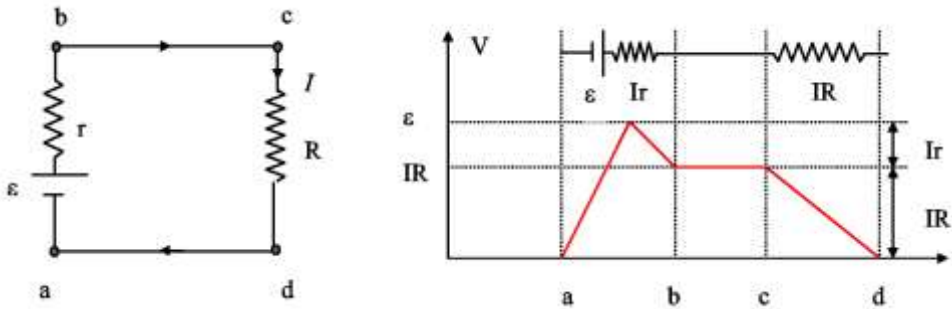

Şekil 2.4

Devre üzerindeki bir noktadan, örneğin a noktasından ( Şekil 2.4 ) başlayıp tekrar aynı noktaya geldiğimizde potansiyel farklarının toplamı, yani devrede EMK tarafından üretilen gerilim farkı dirençler üzerinde harcanan potansiyel farkına eşit olacaktır. Dış direnç R'ye yük direnci denir.

#### 2.1.4. Pillerde Güç

Tüm pillerin üzerinde pilin gücünü gösteren bir rakam mevcuttur. Bu mA saat (mAh) olarak ifade edilir. Bir pilin üzerinde 800 mAh yazıyorsa, bu pil 800 mA akımı ancak bir saat boyunca akıtabilir. Eğer bu pilden devamlı olarak 100 mA akım çekiyorsanız o zaman bu pil size 8 saat hizmet edebilecektir.

#### 2.1.5. Pillerde Verim

Şarjlı piller akım şarjına tabidir. Ni-Cd piller üzerlerinde yazılı olan mA saat değeri ne ise o değerinde onda biri kadar bir akım ile 14 saat şarj edilir. Örneğin, üzerinde 750 mAh yazan bir pili 75 mA ile 14 saatte şarj edebiliriz. Hızlı şarj imkanı da vardır, pilleri 1 saatte şarj edecek kadar akım basılır. Hızlı şarjda 400–1000 mA gibi yüksek bir şarj akımı uygulanır. Hızlı şarj pilin ömrünü çok kısaltır. Normal kullanma ömrü 10000 defalara kadar çıkabilecek iken bu sayı iki haneli rakamlara kadar düşebilir.

Bir Nikel Kadmiyum pilin şarj olduğunu, sıcaklığının artmasından da anlayabiliriz; çünkü bu durumda kimyasal reaksiyon (reversible) bitmiş verilen enerji ısı enerjisine dönüşmektedir.


## 2.2. Aküler

### 2.2.1. Akü Çeşitleri ve Yapıları

Kurşun oksitli, nikel kadmiyumlu, nikel demirli, gümüş çinkolu, olmak üzere değişik tip akümülatörler mevcuttur. En çok kullanılan kurşunlu akümülatörlerde elektrotlar kurşundur. Seyreltik sülfürik asit de elektrolit olarak kullanılır.

Bir akü hücresi aşağıdaki ana elemanlardan oluşur:

- **Akü Kabı:** Çoğunlukla ebonit veya plastik malzemeden yapılır. Transparant akü kapları, akünün içindeki elemanların incelenmesine imkan verirler. Akü kapları kullanılacağı yerin durumuna göre çeşitli boyutlarda yapılır.
- **Akü Kapağı:** Akü kabı malzemesinden yapılan ve hücrenin üstünü kapatan kısımdır. Akü kabının üstünü, hava sızdırmaz bir biçimde presleyerek veya yapıştırarak kapatır.

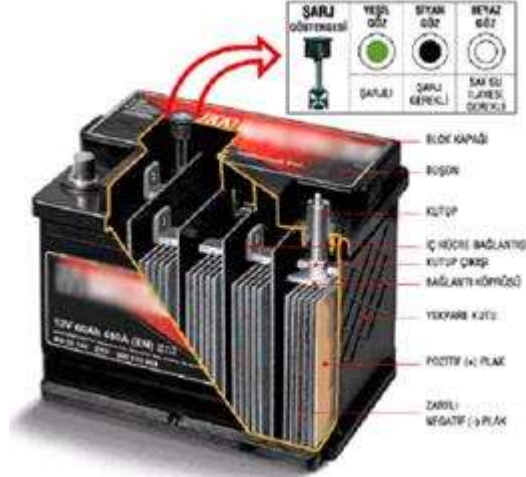

**Resim 2.3: Akünün iç yapısı**

- **Hücre Kapağı (Tıpa):** Akü kapağındaki dişli deliğe takılan, plastik malzemeden yapılmış küçük bir kapaktır.


Üç ana işlevi vardır:

- Yerinden çıkarılarak, elektrolitin yoğunluğunu ölçmek ve/veya saf su ilave etmek.
  - Buşon kapalı iken akü içinde oluşan gazların, kapak içindeki küçük delik yoluyla dışarı çıkmasını sağlamak.
  - Özel tip buşonlarda, hücre içinde oluşan gazı, buşon içinde yoğunlaşarak tekrar elektrolite dönmesini sağlamak, böylece akünün saf su kaybını azaltmak.
- **Elektrolit:** Sülfürik asit, saf su karışımı olan bir sıvıdır. Akünün tipine, imalatçının veya kullanıcının tercihine bağlı olarak sülfürik asit, su oranı değişik, çeşitli aküler imal edilmektedir.
  - **Seperatör:** Hücre içindeki plakaların birbirine değerek kısa devre olmasını önleyen parçalardır. Aside dayanıklı yalıtkan malzemeden yapılır, imalatçının tercihine bağlı olarak çeşitli profilde olur. Bununla birlikte seperatör tipinin seçiminde ve yerine takılmasında şu hususlara özen gösterilir:
    - Akü iç direncini artırmamak.
    - Seperatörleri mikro gözenekli yaparak, plakalar arasındaki elektrolit temasını azaltmamak.
    - Plakaları, özellikle nakliye esnasında eğilme ve kırılmalarını önleyecek şekilde sıkıştırmak.

- **Plakalar:** Bir akü hücresi içinde pozitif ve negatif olmak üzere iki ayrı plaka grubu vardır.
- **Negatif Plaka:** Saf kurşundan ızgara biçiminde, kalıplarda dökülerek elde edilir. Mekanik direnci arttırmak için kurşun içine antimuan katılır. Izgaranın profili, imalat tekniğine bağlı olarak çeşitli olabilir. Ancak, nakliye ve kullanımda eğilip kırılmayacak kadar sağlam ve üzerine sıvanacak olan aktif madde denen pastayı iyi muhafaza edecek şekilde olmasına dikkat edilir.

Kurşun-asit akülerin hepsinde negatif plakalar, kurşundan yapılmış ızgaranın içine, kurşun oksit pastanın sıvanması suretiyle elde edilir. Plakanın boyutları kullanıcının talebine veya imalatçının tercihine göre çeşitli olabilir.


- **Pozitif Plaka:** Kurşun-asit akülerin pozitif plakaları üç çeşittir:
  - **Sıvanmış Düz Plaka:** Yapısal olarak negatif plaka gibidir.
  - **Tüpçüklü Plaka:** Esas olarak antimuanlı saf kurşundan kalıplarda dökülerek elde edilir. Ana çerçeveye bağlı dikey çubuklar üzerine, gözenekli sentetik malzemeden yapılmış tüpçükler takılmıştır. Toz halindeki aktif madde, vibrasyon metoduyla, tüpçüklerin içerisine doldurulur. Tüpçüklerin açık olan altları plastik tıkaç dizisi ile kapatılır. Böylece hem aktif maddenin tüpçükler içinde kalması sağlanır, hem de kurşun çubukların ve tüpçüklerin düz sıraları halinde sallanmadan durması temin edilir. Bu tür pozitif plaka yapmadaki amaç, aktif maddenin tüpçük içinde muhafaza edilerek, dökülmesini engellemektir.

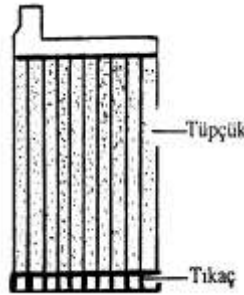

Şekil 2.5

- **Artırılmış Yüzeyle Plaka (Plante):** Saf kurşunun, özel profile dökümü suretiyle elde edilir. Çok sayıdaki dikey çubukların oluşturduğu gerçek yüzey, plakaya dik bakıldığında görünen yüzeyin takriben 12 katıdır. Böylece elektrolitle temas eden plaka yüzeyi artırılmış olur. Pozitif plakanın açıklanan şekilde imalatını müteakip, FORMASYON denen kimyasal işlemlerle plaka yüzeyinde kurşun peroksit film halinde aktif madde oluşturulur,


iřletme süresince deřarjda kurřun sülfat haline dönüřen yüzey řarjda tekrar kurřun peroksit film haline döner.

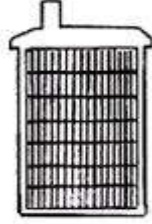

Şekil 2.6

### ➤ Akü Hücresi

Bir akü hücresi, yukarıda açıklanan elemanların, akü kabı içerisine tekniğine uygun bir şekilde yerleřtirilmesi ile oluřturulur. Akü hücresi içindeki negatif plaka sayısı, pozitif plaka sayısından bir fazladır. Böylece pozitif plakanın iki yüzeyi de aktif durumda tutularak bükülmesi önlenir. Şekilde iki pozitif ve üç negatif plakası olan bir akü hücresi görölmektedir.

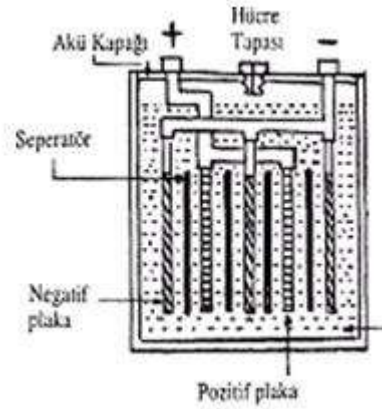

Şekil 2.7

Şemada göröldüğü gibi bütün pozitif plakalar ve negatif plakalar ayrı ayrı hücre içinde kurřun köprüleriyle birbirine kaynak edilerek her bir cins plaka grubunun müřterek kutupları hücre kapağından dıřarı çıkarılır.


Akü grupları, hücrelerin (+) ve (-) kutuplarının birbirlerine harici köprülerle baėlanması suretiyle elde edilir. Harici köprülerin hücre kutuplarına baėlantısı, imalatçının tekniğine baėlı bir husustur. Çoėunlukla cıvata ile veya kaynakla baėlanır.

## 2.2.2. Akü Kapasiteleri

Akümülatörler voltaj kaynağı ile şarj edilirler normal şarj için kapasitesinin 1 /10'u kadar akım verilir ve 24 saat süresince şarj olur. Otomobillerde kullanılan akümülatörler 45 ve 60 Ah kapasitesindedir. Yani bu akümülatör kullanılma süresi ile verdiği akım çarpımı 60'a eşittir. Yani 10 amper çekiliyorsa 6 saat akım verebilir. Dolu bir akümülatörün maksimum voltajı 14,5 voltur. Akümülatörlerin üzerinde ayrıca maksimum akım değeri de yazar. Bu çok yüksek bir akım değeridir. Bir Akümülatör 250 Amper'e kadar bir akımı akıtabilir.

## 2.3. Dinamolar

Hareket enerjisini doğru akım elektrik enerjisine dönüştüren makinelere dinamo denir.

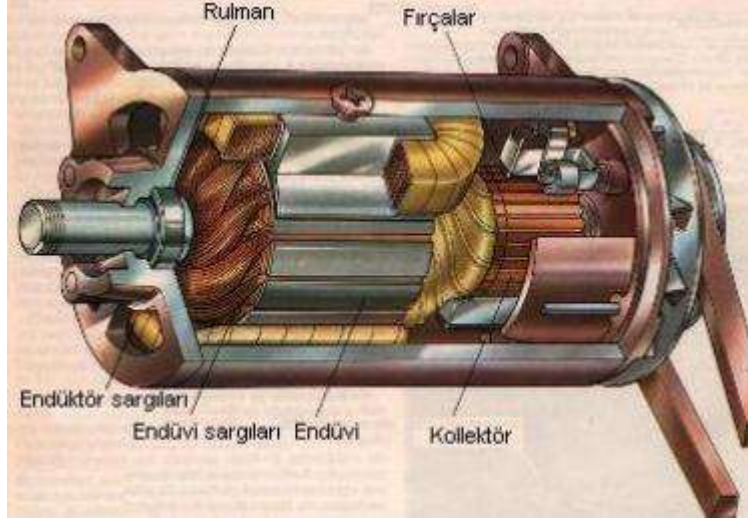

Resim 2.4: Dinamo

### 2.3.1. Dinamo Çeşitleri

Günümüzde dinamolar bisiklet, otomobil gibi hareketli olan araçlardaki elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Ayrıca sanayide yüksek akım istenen yerlerde örneğin kaynak motoru gibi motorlarla akuple olarak bağlanan dinamolarda kullanılabilir.






Resim 2.5: Bisiklet dinamosu

## 2.4. Kaynak Bağlantıları

Üreteçler uygulamada amaca göre seri, paralel ya da karışık bağlanarak uygun bir EMK veya yeterli akım elde edilir. Birden fazla üreteçten oluşan sisteme batarya denir.

### 2.4.1. Kaynakların Seri Bağlantısı

Şekildeki devrede görüldüğü gibi EMK'ları  $\epsilon_1$ ,  $\epsilon_2$ ,  $\epsilon_3$ , ve iç dirençleri  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$ , olan üreteçlerin birinin (+) kutbu, diğerinin (-) kutbuna birleştirilerek yapılan bağlamaya seri bağlama denir.

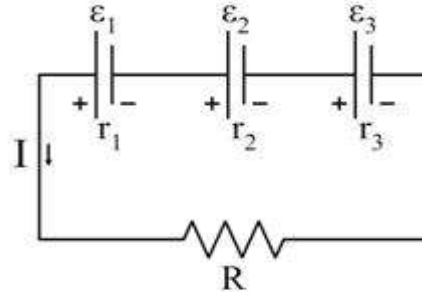

Şekil 2.8

Seri bağlı bir devrede:

- Potansiyel farkı, üreteçlerin potansiyel farkları toplamına eşittir.

$$\epsilon = \epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3$$

- Bütün üreteçlerden geçen akımın değeri aynıdır.

$$I = \frac{\epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3}{R + r_1 + r_2 + r_3} \quad \text{ya da} \quad I = \frac{\sum \epsilon}{\sum R}$$

Devredeki üreteçlerin t kadar zamanda verdiği enerjiler toplamı, bu üreteçlerin yerine geçen eş değer üreticinin aynı zamanda verdiği enerjiye eşittir.

**Örnek 2.1:** Her biri 1,5 voltluk 3 tane pil seri olarak bağlanmıştır. Üreticinin verebileceği toplam gerilimi bulunuz.

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 1,5 + 1,5 + 1,5 = 4,5 \text{ Volt.}$$

**Örnek 2.2:** Birbirine seri bağlı üç tane pilin iç direnci  $0,2 \Omega$ 'dur. Toplam iç direnci bulunuz.

$$r_{iT} = r_1 + r_2 + r_3 = 0,2 + 0,2 + 0,2 = 0,6 \Omega \text{ dur.}$$

**Örnek 2.3:** Birbirine seri bağlı 1,5 voltluk üç tane pilin iç direnci toplamı  $0,6 \Omega$ 'dur. Seri bağlı üç pilin uçlarına bağlı lamba  $0,3$  Amper akım çekerse lamba uçlarında düşen gerilim kaç Volttur?


Üç pil üzerinde düşen gerilim:

$$U_r = 0,6 \times 3 = 0,18 \text{ Volt}$$

$$U_L = U_p - U_r = 4,5 - 0,18 = 4,32 \text{ Volt olarak bulunur.}$$

#### 2.4.2. Kaynakların Paralel Bağlantısı ve Sakıncaları

EMK'ları  $\varepsilon_1$  ve iç dirençleri  $r_1$  olan n tane üreticinin (+) ve (-) kutuplarının şekil 2.9'daki gibi kendi aralarında birleştirilerek yapılan bağlantıya paralel bağlantı denir.

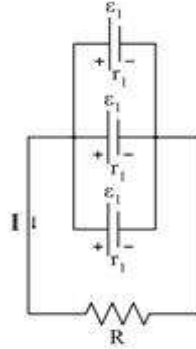

Şekil 2.9

Paralel bağlamada üreteçlerin EMK'leri eşit olmalıdır. Aksi takdirde  $R$  direncinden geçmesi gereken akım EMK'leri küçük olan ara devrelerden geçerek istenmeyen durumlara neden olabilir.

Devredeki üreteçlerin t kadar zamanda verdiği enerjiler toplamı, bu üreteçlerin yerine geçen eş değer üreticinin aynı zamanda verdiği enerjiye eşittir.

- Paralel bağlı üreteç devresinde eşdeğer EMK, üreteçlerden birinin EMK'ine eşittir.

$$\varepsilon = \varepsilon_1$$

- EMK'leri,  $\varepsilon_1$  ve iç dirençleri  $r_1$  olan özdeş  $n$  tane üreteç paralel bağlanırsa eşdeğer

direnç  $r_{eş} = \frac{r_1}{n}$  olur.

- Devreden geçen akım şiddeti,

$$I = \frac{\sum \varepsilon}{\sum R} = \frac{\varepsilon}{R + \frac{r_1}{n}} \quad \text{olur.}$$

Bir devrede hem paralel, hem de seri bağlı üreteçler bulunuyorsa, bu tür bağlamaya karışık bağlama denir. Böyle devrelerde paralel ve seri bağlı kısımlardaki eşdeğer üreteçlerin EMK ve iç direnci hesaplanır. Sonra devreden geçen akım şiddeti bulunur.

**Örnek 2.4:** Birbirine paralel bağlı 1,5 Voltluk 3 pilin her birinin iç direnci 0,3 Ohm'dur. Buna göre üreteç devresinin toplam gerilimini ve pillerin iç dirençleri toplamını bulunuz.

$\varepsilon = \varepsilon_1$  olduğundan toplam gerilim 1,5 Volttur.

$$\frac{1}{r_{eş}} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} = \frac{1}{0,3} + \frac{1}{0,3} + \frac{1}{0,3} \Rightarrow r_{eş} = 0,1 \, \Omega \quad \text{veya}$$

$$r_{eş} = \frac{r_1}{n} = \frac{0,3}{3} = 0,1 \, \Omega \quad \text{olarak bulunur.}$$

## 2.5. DC Kaynakları Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Üreteçler, büyük EMK elde edebilmek için seri bağlanmalı, paralel bağlı üreteçlerin EMK'leri eşit olmalıdır. Paralel bağlı üreteçlerin bulunduğu sistemin eşdeğer EMK yani toplam EMK üreteçlerden birinin EMK kadardır ( $\varepsilon_{eş} = \varepsilon_1$ ). Kapalı devreden geçen akım şiddeti,

$$I = \frac{\sum \varepsilon}{\sum R} \quad \text{ile bulunur.}$$

## ➤ **Pil Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar**

Hayatımızı kolaylaştıran her teknolojik üründe görülebildiği gibi piller de bilhassa bilinçsiz kullanılması ve atıklarının gereği şekilde kontrol edilmemesi sonucunda çevreye oldukça önemli zararlar verebilmektedir.

Doğru akımda düşük bir güç vermelerine ve sağladıkları enerjinin şebeke enerjisinininkinden çok daha pahalı olmasına karşılık, pillerin kolayca taşınabilir özerk üreteçler olma üstünlüğü vardır. Uygulamaları, askerî alanda (güdümlü ve balistik mermilerin, torpidoların itme sistemleri) olduğu kadar sivil alanda da (radyo alıcılarını, teypleri, tıraş makinelerini, kameraları, aydınlatma düzeneklerini, oyuncakları vb. beslemede) oldukça yaygındır. Saatlerin, elektronik oyunların, cep hesap makinelerinin ve cep telefonlarının gelişmesiyle minyatür pillere yeni pazarlar açılmıştır.

- Çocukların pillerle oynamasına kesinlikle müsaade edilmemelidir.
- Özellikle iç dirençleri düşük pillerin (örneğin Ni - Cd türleri gibi) para, bilezik, yüzük veya diğer madeni eşyalarla kısa devre yapması sonucunda ortaya çıkan yüksek sıcaklıklar yanıklara yol açabilir.
- Düğme tipi veya küçük boy pillerin yutulması halinde derhal tıbbi müdahale gereklidir.
- Küçük çocukların oynadıkları pilli oyuncakların, pil yuvalarının emniyetli bir şekilde kapalı olduğu kontrol edilmelidir.
- Pilleri (+) ve (-) kutuplarının kullanıldıkları cihaza doğru biçimde yerleştirilmeleri son derece önemlidir.
- Şarj edilemeyen türdeki piller herhangi bir şekilde kesinlikle şarj işlemine tabi tutulmamalıdır.
- Kullanılmış piller, hayatiyet kazandırmak için kesinlikle ısıtılmamalıdır.
- Piller ateşe atılmamalı veya parçalanmamalıdır.
- Cihazımızdaki pillerin tamamı aynı anda değiştirilmelidir. Yeni pillerle kısmen kullanılmış piller bir arada çalıştırılmamalı ve farklı markalarda piller beraber kullanılmamalıdır. Aksi takdirde pillerin akma ihtimali çoğalacaktır. Bu ise cihazın arızalanmasına ve çevre kirliliğine yol açacaktır.
- **Şarj edilebilir pil ve batarya bloklarının özel durumlar haricinde 0°C'nin altında ve 40°C'nin üstündeki sıcaklıklarda şarj edilmeleri tavsiye edilmez.**

## **2.6. Elektromanyetizma**


Elektrik akımı ile elde edilen manyetik alana genel olarak elektromanyetizma denir.

### 2.6.1. Akım Geçen İletken Etrafındaki Manyetik Alan

Elektrik akımı, elektrik yüklerinin hareketinden meydana gelmektedir. Elektriğin temel esasları modülünde manyetik yükün ne olduğuna değinmemize rağmen manyetik alanın nasıl oluştuğuna değinmedik. Bu bölümde manyetik alanın nasıl oluştuğunu göreceğiz.

Manyetik alanlar genel olarak iki türlü elde edilir. Bunlardan biri bildiğimiz doğal mıknatıslar yardımı ile diğeri ise bir iletkenden akım geçirerek elde edilir.

Bu modülde içinden akım geçen bir tel parçasının etrafında oluşturacağı manyetik alanın büyüklük ve yönünün nasıl bulunacağı anlatılacaktır.

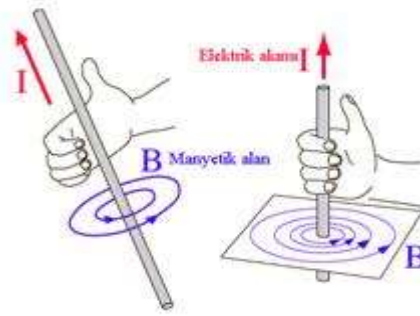


Resim 2.6

Resim 2.6’da uzunca bir tel parçasından  $I$  akımı geçtiğini düşünelim. Bu telin etrafında manyetik bir alan oluşur. Manyetik alan telden uzaklaşınca  $r^2$  ile orantılı azalır; ama telden herhangi bir  $r$  uzaklığı için tel boyunca büyüklüğü sabittir. Bu büyüklük telin içinden geçen akımla doğru orantılıdır.

Akım taşıyan telin etrafında oluşturduğu manyetik alanın yönünü bulmak için sağ el kuralını kullanırız. Sağ el kuralı oldukça pratik bir yöntemdir. Akım taşıyan bir tel parçasının etrafında oluşturduğu manyetik alan için Sağ El Kuralı’nda; akım yönü sağ elin baş parmağının gösterdiği yön olarak seçilir. Sağ elin kıvrılmış dört parmağı ise manyetik alanın yönünü göstermiş olur.

### 2.6.2. Akım Geçen Bobinin Çevresindeki Manyetik Alan


Bir kasnak üzerine yan yana sarılan iletkenlerin oluşturduğu bütüne bobin denir. Bu iletkenden; yani bobinden akım geçirildiğinde bobin içinde bir manyetik alan meydana gelir. Bu manyetik alanın büyüklüğü de akım şiddetine “ $I$ ” bobinin boyuna “ $L$ ” sarım sayısına “ $N$ ” ve ortama “ $\mu$ ” bağlıdır.

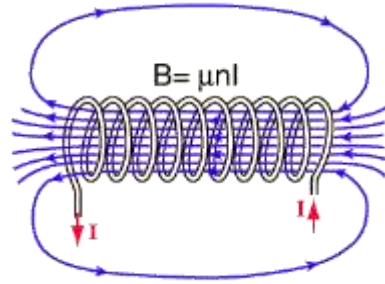

Resim 2.7

## 2.7. İçinden Akım Geçen İletkenin Manyetik Alan İçerisindeki Durumu

Sabit bir manyetik alan içerisinde kalan iletkenin akım geçirildiğinde, iletken içinden geçen akımın oluşturduğu manyetik alanın, etrafındaki manyetik alan ile etkileşimi sonucunda iletken manyetik alan dışına doğru itilir. Manyetik alanın dışında bu hareket durur.

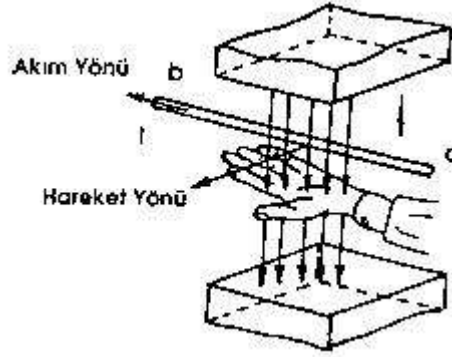


Resim 2.8

İletkenin itilme yönü iletkenin içinden geçen akım ve manyetik alanın yönüne bağlıdır. Bu hareketin yönü sol el kuralı ile bulunur.

**Sol El Kuralı:** Sol el dört parmağı birleştirilerek açılır. Kuvvet çizgileri avuç içine girecek şekilde alan içine sokulan sol el dört parmağı akım yönünü gösterecek şekilde tutulursa yana açılan başparmak hareketin yönünü gösterir.

## 2.8. Manyetik Alan İçinde Bulunan İletkenin Hareketi

**İndüksiyon prensibi:** Dinamoların çalışma prensibi; kısaca, sabit manyetik alan içerisinde bulunan iletken manyetik alan kuvvet çizgileri tarafından kesilecek şekilde hareket ettirilirse o iletkenin gerilim indüklenir. Bu olaya indüklenme denir.

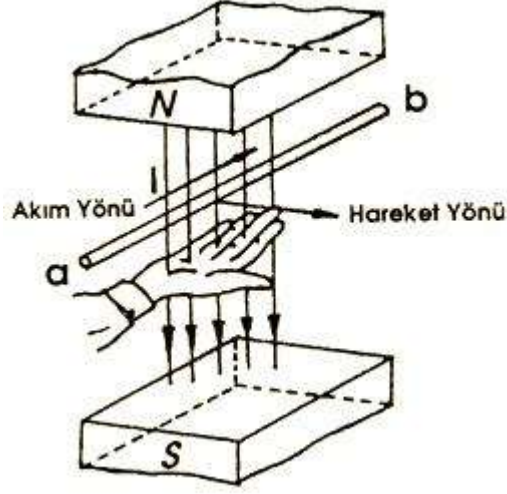

Resim 2.9

İletkende indüklenen gerilimin miktarı iletkenin hareket hızı ve manyetik alanın büyüklüğü ile doğru orantılıdır. İndüklenen akımın yönü de iletkenin hareket yönüne ve manyetik alanın yönüne bağlıdır ve akımın yönü sağ el kuralı ile bulunur (Resim 2.9).

**Sağ El Kuralı:** Sağ elin avuç içi N kutbuna bakacak şekilde tutulduğunda, alan içindeki iletkenin hareket yönünü yana açılan baş parmak gösteriyorsa iletkende indüklenen gerilimin yönünü bitişik dört parmak gösterir.

## 2.9. DC Motorlar

**Tanımı:** Doğru akım elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren makinelere doğru akım motoru denir.


### 2.9.1. DC Motor Çeşitleri

Doğru akım motorları çalışma prensibi olarak aynıdır. Tek farklılık güçleridir. Küçük güçlü motorlara doğal ya da yapay olan sabit mıknatıslar yeterli iken büyük güçlü motorlarda gerekli manyetik alan elektromıknatısla oluşturulur.

### 2.9.2. Temel Çalışma Prensibi


Telin itilme kuvveti telden geçen akıma telin boyuna ve telin içinde bulunduğu ortama bağlıdır.  $F=I.L.B$  formülü ile bulunur.

Kuvvetin yönü sol el kuralı ile bulunur.

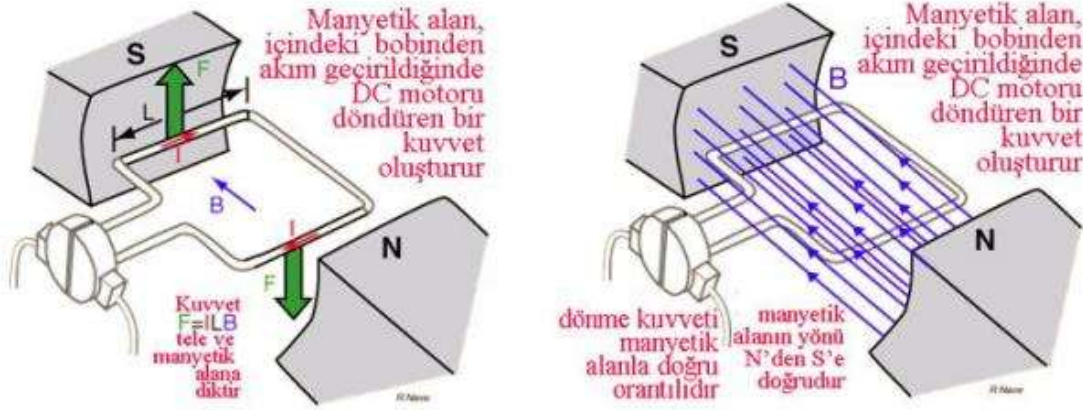

Resim 2.10

Sabit manyetik alan içinde kalan bobinin dönme kuvveti manyetik alan ile doğru orantılıdır (Resim 2.10).

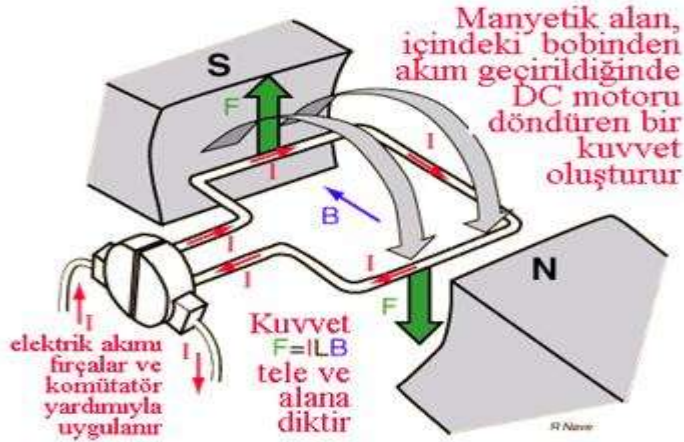


Resim 2.11

Bobin bir eksen etrafında dönecek şekilde manyetik alan içine yerleştirilir. Elektrik akımı fırça ve kolektör (komütatör) yardımıyla bobine iletilir (Resim 2.11).

Dönüşün aynı yönde ve sürekli olması için aynı kutbun altından sürekli aynı yönde akımın geçmesi gerekir.

Akımın her yarım turda yön değiştirmesi yan yana konulan kolektör dilimleri ve kutup ekseninde sabit tutulan fırçalar ile sağlanır.



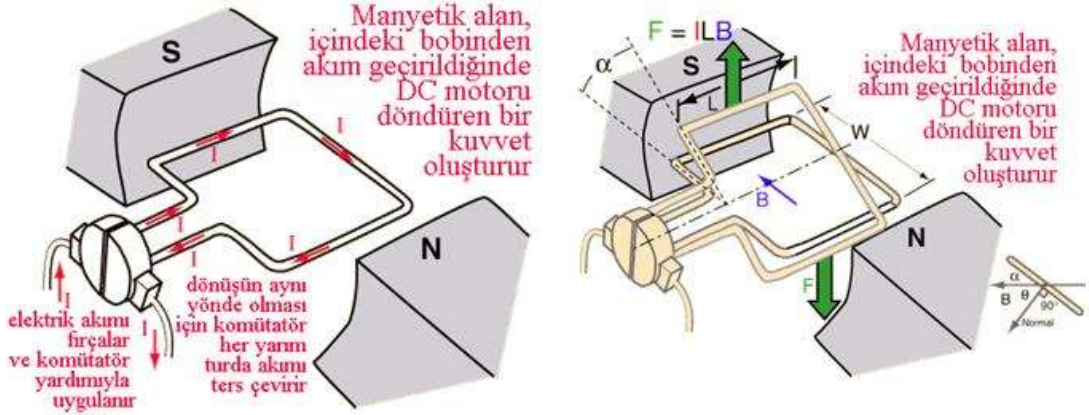

Resim 2.12

Bobin döndükçe manyetik alan ile bobin arasında bir  $\alpha$  açısı oluşur. Aradaki açının kosinüsü ile doğru orantılı olarak döndürme kuvveti de azalır. Bu durumda kuvvet  $F=I.L.B.\cos\alpha$  formülü ile hesaplanır.

### 2.9.3. Dönüş Yönü Değiştirme

Doğru akım motorunun dönüş yönünü değiştirmek için uygulanan akım yönünü değiştirmek yeterlidir. Bobine etkiyen kuvvetin yönü dolayısıyla motorun dönüş yönü, manyetik alanın ve iletkenlerden geçen akımın yönüne bağlıdır. Alan yönünü değiştirmenin mümkün olduğu harici uyarımlı DC motorlarda, alan yönü değiştirilerek veya uygulanan gerilimin yönü değiştirilerek motorun dönüş yönü değiştirilebilir. Sabit mıknatıslı DC motorlarda alan yönünü değiştirmek mümkün olmadığından akım yönünü değiştirmek yeterli olacaktır.


### 2.9.4. Gerilimle Hız Ayarı

Doğru akım motorlarında dönüş hızı manyetik alan kuvveti ve iletkenlerden geçen akımla doğru orantılıdır. Sabit mıknatıslı DC motora uygulanan gerilim değiştirilerek iletkenlerden geçen akım, dolayısıyla hız değiştirilebilir. Harici uyarımlı DC motorlarda ise uyarım akımı dolayısıyla manyetik alan ayarlanarak hız ayarı yapmak mümkündür.

## UYGULAMA FAALİYETİ

**Uygulama 1:** Aşağıdaki devre bağlantısını kurunuz ve gerekli hesaplamaları 1-2-3. işlem basamağını takip ederek yapınız.


**Uygulama 2:** Küçük güçlü bir teyp motorunun bağlantısını 4. ve 5. işlem basamaklarını takip ederek yapınız.
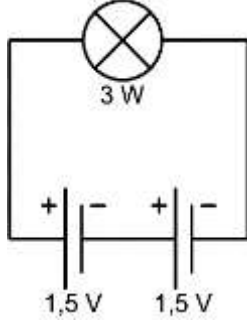
| İşlem Basamakları  | Öneriler  |
|--|---|
| <p>➤ Şekildeki devreyi kurunuz.</p>  <p>The diagram shows a simple series circuit. At the top, there is a light bulb symbol with a circle and a diagonal cross, labeled '3 W'. Below it, two 1.5V batteries are connected in series. Each battery is represented by two parallel lines of unequal length, with the longer line on the right. The positive terminal (+) is on the left and the negative terminal (-) is on the right. The circuit is completed by connecting the right terminal of the second battery to the right terminal of the light bulb, and the left terminal of the first battery to the left terminal of the light bulb.</p> | <p>➤ Şekildeki devreyi öğretmeninize danışarak kurunuz.</p>   |
| <p>➤ Pillerin boştaki gerilimlerini ölçünüz.</p> <p>➤ Piller devreye bağlandığındaki değerleri ölçünüz.</p> <p>➤ Devrenin akımını ölçünüz.</p>   | <p>➤ Ölçümlerin yapımını elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi modülünden tekrar edebilirsiniz.</p>                                       |
| <p>➤ Pillerin iç dirençlerini hesaplayınız.</p>  | <p>➤ İç direnç hesaplamasında gerekli bilgiyi bilgi sayfalarından edinebilirsiniz.</p>  |
| <p>➤ Sabit mıknatıslı bir DC motoru ayarlı gerilim verebilen bir kaynağa bağlayınız.</p>   | <p>➤ Bağlantıyı kurarken öğretmeninize danışınız.</p> <p>➤ DC motora uyguladığınız gerilim motorun çalışma gerilimini geçmemelidir.</p> |
| <p>➤ Gerilim ayarı yaparak hız değişimini gözlemleyiniz.</p>   | <p>➤ Hız ölçümünü optik turmetre ile yapınız.</p>   |

## ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
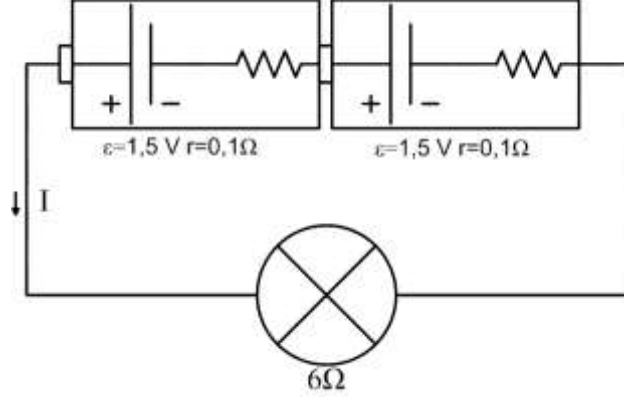
### ÖLÇME SORULARI


Aşağıdaki 1. ve 2. sorular için şekildeki devreden yararlanınız.



1. Devre akımını hesaplayınız.

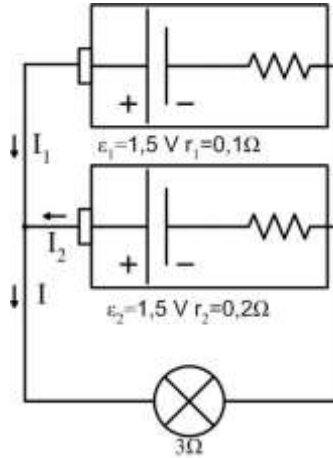2. Her pil 600 mAh kapasitelidir. Piller tam dolu iken boşalma süresini hesaplayınız.

Aşağıdaki 3. ve 4. sorular için şekildeki devreden yararlanınız.




3. Pillerden çekilen  $I_1$ ,  $I_2$  ve  $I$  akımlarını hesaplayınız.

4. Kapasiteleri 600 mAh olan pillerden hangisi daha önce ne kadar sürede boşalır?

5. Şekildeki gibi bir araba aküsünün kutup başı oksitlendiği için  $0,1\Omega$  direnç meydana getirmektedir. Araba farlarının toplam direnci  $0,48\Omega$  olduğuna göre;

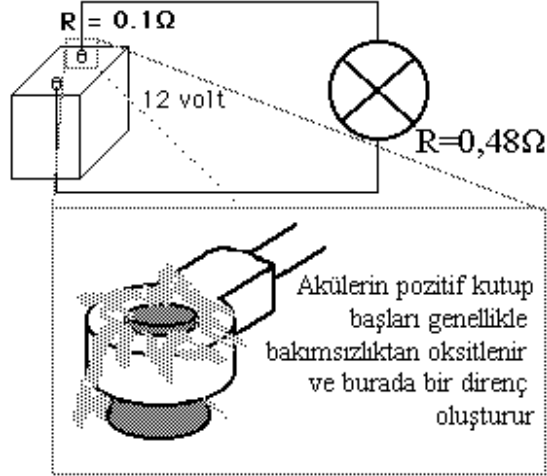- A. Aküden normalde çekilmesi gereken akımı hesaplayınız.
- B. Oksidasyondan sonra çekilen akımı hesaplayınız.



6. 12V 60 Ah'lık bir araba aküsü toplam gücü 120 W olan farların açık kalması neticesinde kaç saat sonra tamamen boşalır.

7. Akım geçen bobinin etrafındaki manyetik alan aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir.

- C. Bobinin uzunluğuna "L"
- D. Bobinin sarım sayısına "N"
- E. Bobinin bulunduğu ortama " $\mu$ "
- F. Bobinin yapıldığı telin kesitine "S"
- G. Bobinden geçen akıma "I"

8. Sol el kuralında bitişik dört parmak ..... yönünü gösterirse yana açılan baş parmak ..... yönünü gösterir.

9. Sabit manyetik alan içerisinde bulunan iletken manyetik alan kuvvet çizgileri tarafından kesilecek şekilde hareket ettirilirse o iletkende ..... indüklenir. Bu olaya .....denir

10. Sabit manyetik alan içinde hareket ettirilen iletkende indüklenen gerilimin miktarı iletkenin hareket .....ve manyetik alanın ..... ile doğru orantılıdır.

11. Sabit manyetik alan içinde hareket ettirilen iletkende indüklenen gerilimin yönünü bulmak için ..... kuralı kullanılır.

12. Sabit mıknatıslı DC motorun dönüş yönü uygulanan ..... yönü ile değiştirilebilir.

## KONTROL LİSTESİ

| DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ                        | Evet | Hayır |
|--|------|-------|
| Devre bağlantısını şekle göre kurabildiniz mi? |      |       |
| Değerleri ölçebildiniz mi?                     |      |       |
| Değerleri hesaplayabildiniz mi?                |      |       |
| Değerleri karşılaştırabildiniz mi?             |      |       |
| DC motor hız kontrolünü yapabildiniz mi ?      |      |       |

## DEĞERLENDİRME

Faaliyetlerin içerisinde bulunan işlem basamaklarının tam olarak yerine getirildiğini görmek için her öğrenci basamakları ayrı ayrı yerine getirmelidir. Faaliyetlerin sonunda amaca ulaşabilmek için faaliyetlerin her aşamasından başarılı olmak gerekmektedir. Eğer faaliyetlerin içerisindeki kriterlerden başarı sağlanamadıysa modül faaliyetlerini tekrar ediniz.

# MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıda listelenen işlem basamaklarındaki davranışları yapabiliyorsanız EVET sütununa, yapamıyorsanız HAYIR kısmına X işareti koyunuz.

| Değerlendirme ölçütleri  | Evet | Hayır |
|--|------|-------|
| Doğru akımın tanımı öğrendiniz mi?                             |      |       |
| Doğru akımın kullanıldığı yerleri biliyor musunuz?             |      |       |
| Ohm kanunu öğrendiniz mi ?                                     |      |       |
| Seri devre ve paralel devre bağlantılarını öğrendiniz mi?      |      |       |
| Dirençleri seri bağlayıp değerlerini ölçebiliyor musunuz ?     |      |       |
| Dirençleri paralel bağlayıp değerlerini ölçebiliyor musunuz?   |      |       |
| Kirşofun gerilimler kanununu biliyor musunuz ?                 |      |       |
| Kirşofun akımlar kanununu biliyor musunuz ?                    |      |       |
| Bobin çalışma prensibini öğrendiniz mi?                        |      |       |
| Bobinlerin seri bağlama hesabını yapabiliyor musunuz?          |      |       |
| Bobinlerin paralel bağlama hesabını yapabiliyor musunuz?       |      |       |
| Kondansatörlerin seri bağlama hesabını yapabiliyor musunuz?    |      |       |
| Kondansatörlerin paralel bağlama hesabını yapabiliyor musunuz? |      |       |
| Zaman sabitesinin tanımını biliyor musunuz ?                   |      |       |
| DC Kaynak çeşitlerini öğrendiniz mi?                           |      |       |
| DC kaynak bağlantılarını öğrendiniz mi?                        |      |       |
| Elektromanyetizmanın tanımını biliyor musunuz ?                |      |       |
| DC motorların çalışma prensibini öğrendiniz mi ?               |      |       |
| DC motor dönüş yönünü değiştirmeyi öğrendiniz mi?              |      |       |

## DEĞERLENDİRME

Tüm sorulara cevabınız “evet” ise modülü başarıyla tamamlamış oldunuz. “Hayır” cevabınız varsa ilgili konuyu tekrar ediniz.

# CEVAP ANAHTARLARI

## ÖĞRENME FAALİYETİ-1'İN CEVAP ANAHTARI

|    |  |
|----|--|
| 1  | $R_{eş} = 3,33 \Omega$   |
| 2  | $U_k = 35 V$   |
| 3  | $R_{eş} = 5,2 \Omega$ en yüksek akım $2 \Omega$ 'luk dirençten akar 8A |
| 4  | $I_k = 3A$   |
| 5  | $U_k = 126V$   |
| 6  | $I_1 = 1A, I_2 = 1A, I_3 = 2A$   |
| 7  | $L_{eş} = 0,66H$   |
| 8  | $L_3 = 0,1H$   |
| 9  | $C_{eş} = 2,4 \mu F$   |
| 10 | $C_4 = 0,4 \mu F$  |

## ÖĞRENME FAALİYETİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI

|    |   |
|----|---|
| 1  | $I = 0,48A$   |
| 2  | Boşalma süresi:<br>1 saat 15 dakikadır.                                       |
| 3  | $I_1 = 0,33A$ $I_2 = 0,16$<br>$I = 0,49A$                                     |
| 4  | 1. pil, 1 saat 48 dakikada boşalır.   |
| 5  | a. Normalde çekilecek akım 25 A<br>b. Oksidasyondan sonra çekilen akım 20,7 A |
| 6  | 6 saat sonra tamamen boşalır  |
| 7  | Bobinin yapıldığı telin kesitine "S"  |
| 8  | "akım" "hareket"  |
| 9  | "gerilim"<br>"indüklenme"   |
| 10 | "hızı" "büyüklüğü"  |
| 11 | "sağ el"  |
| 12 | "gerilimin"   |

## KAYNAKLAR

- ÖZDEMİR Ali, **Elektrik Bilgisi**, MEB Yayın Evi, Ankara, 2001.
- GÖRKEM A., KUŞ M., **Elektroteknik 1**, Özkan Matbaacılık Ankara, 2002.
- GÜVEN M.E, MARTI İ. B., **Elektroteknik II**, MEB yayınları, Ankara, 1992.
- JOSEPH A, **Teori ve Problemlerle Elektrik Devreleri**, Güven Kitabevi Yayınları, Ankara 1980, Çeviri AYTER S., AŞKAR M.
- <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html>;
- <http://www.biltek.tubitak.gov.tr/>;
- <http://www.stlawu.edu/>;
- <http://egitek.meb.gov.tr>;